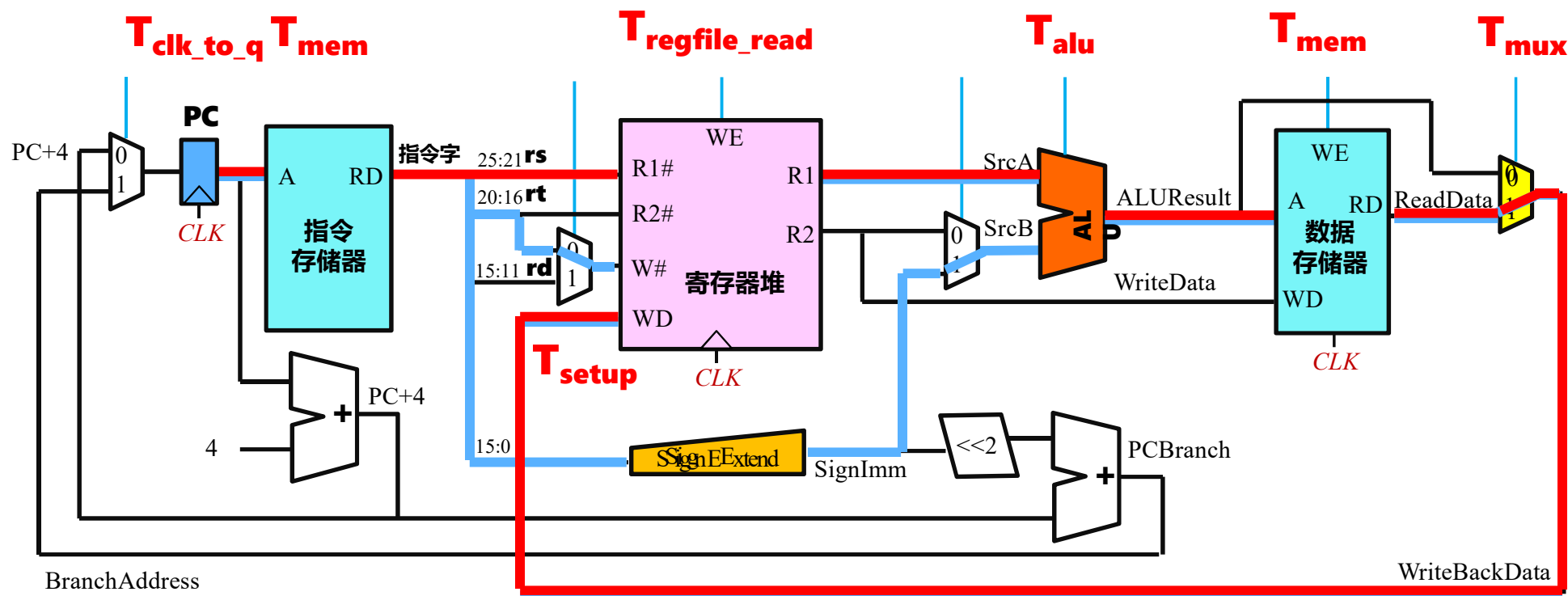


# 多周期 MIPS CPU


## 单周期MIPS关键路径---LW指令




性能取决于最慢的指令，时钟周期过长
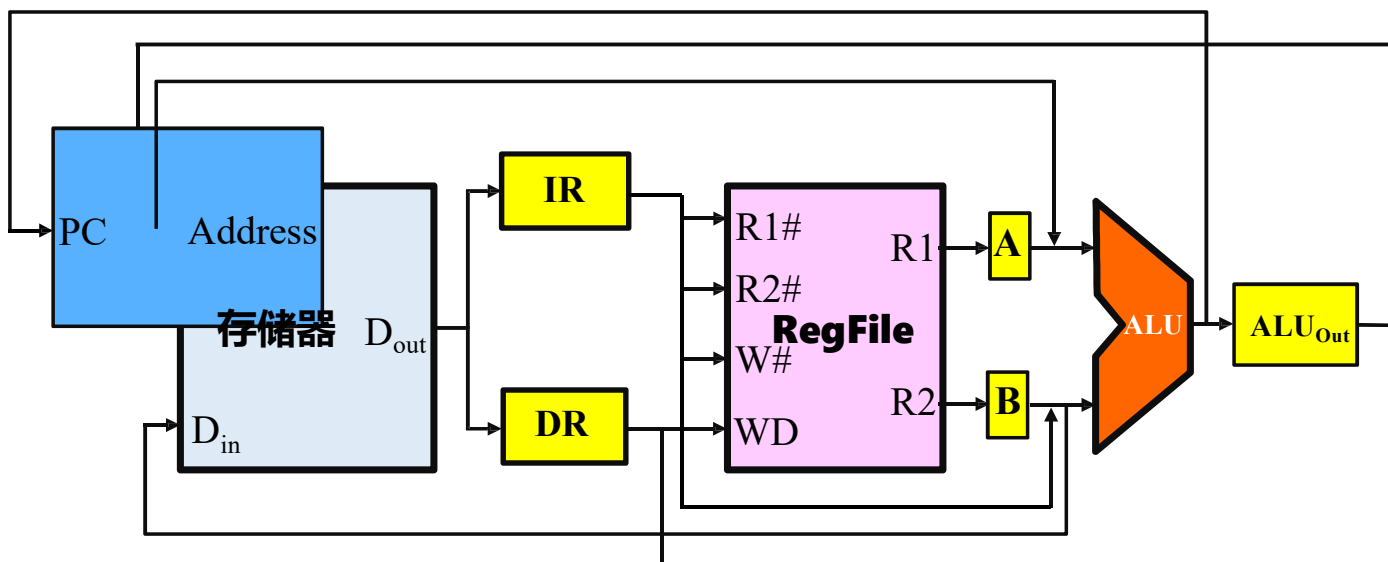
## 多周期MIPS数据通路特点

- 不再区分指令/数据存储器，**分时使用**功能部件
- 时钟周期变小、传输通路变短
- 功能部件输出端增加**寄存器**锁存数据




## 多周期MIPS CPU数据通路

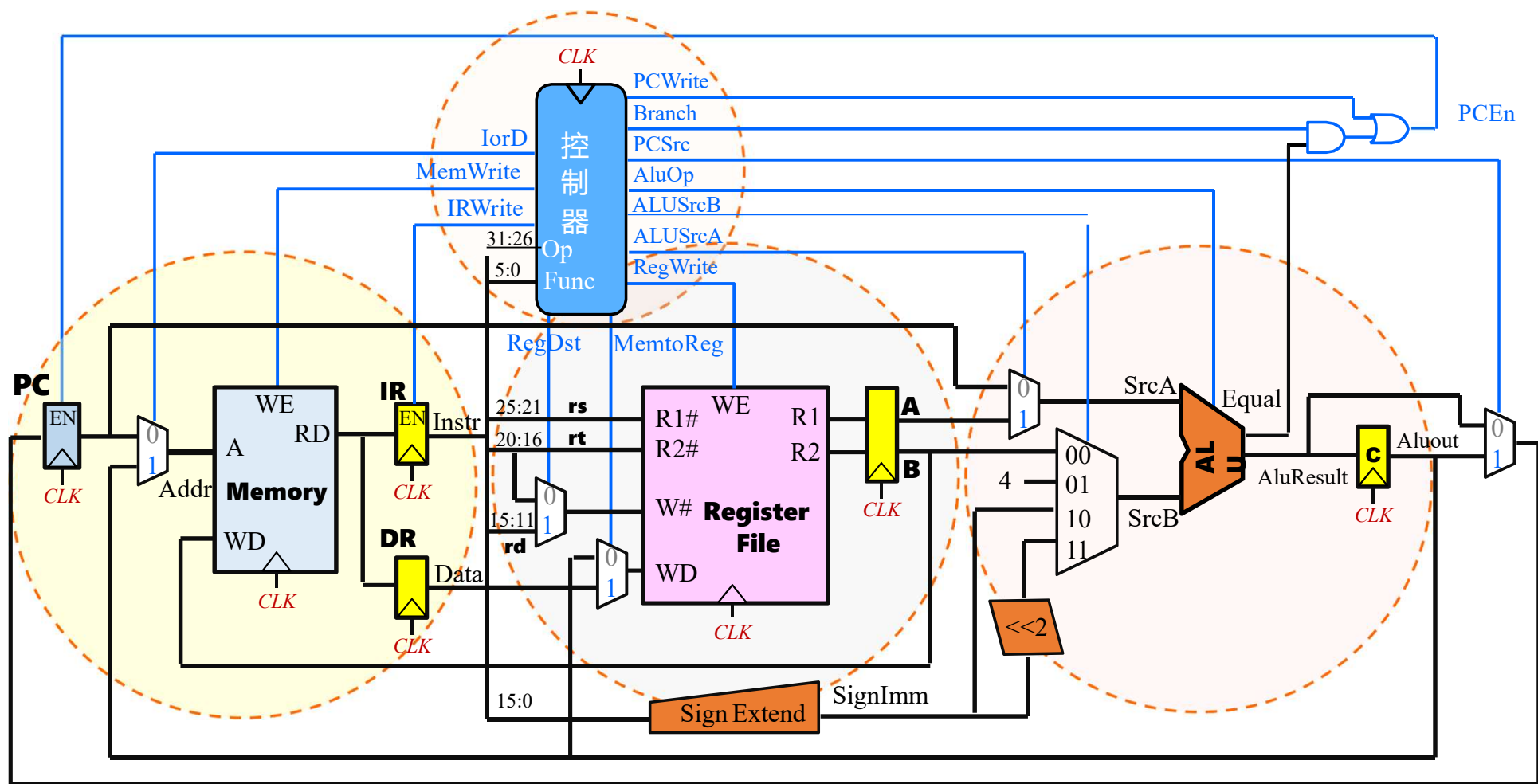


## 多周期MIPS取指令阶段T1

Mem[PC]→IR    PC+4→PC

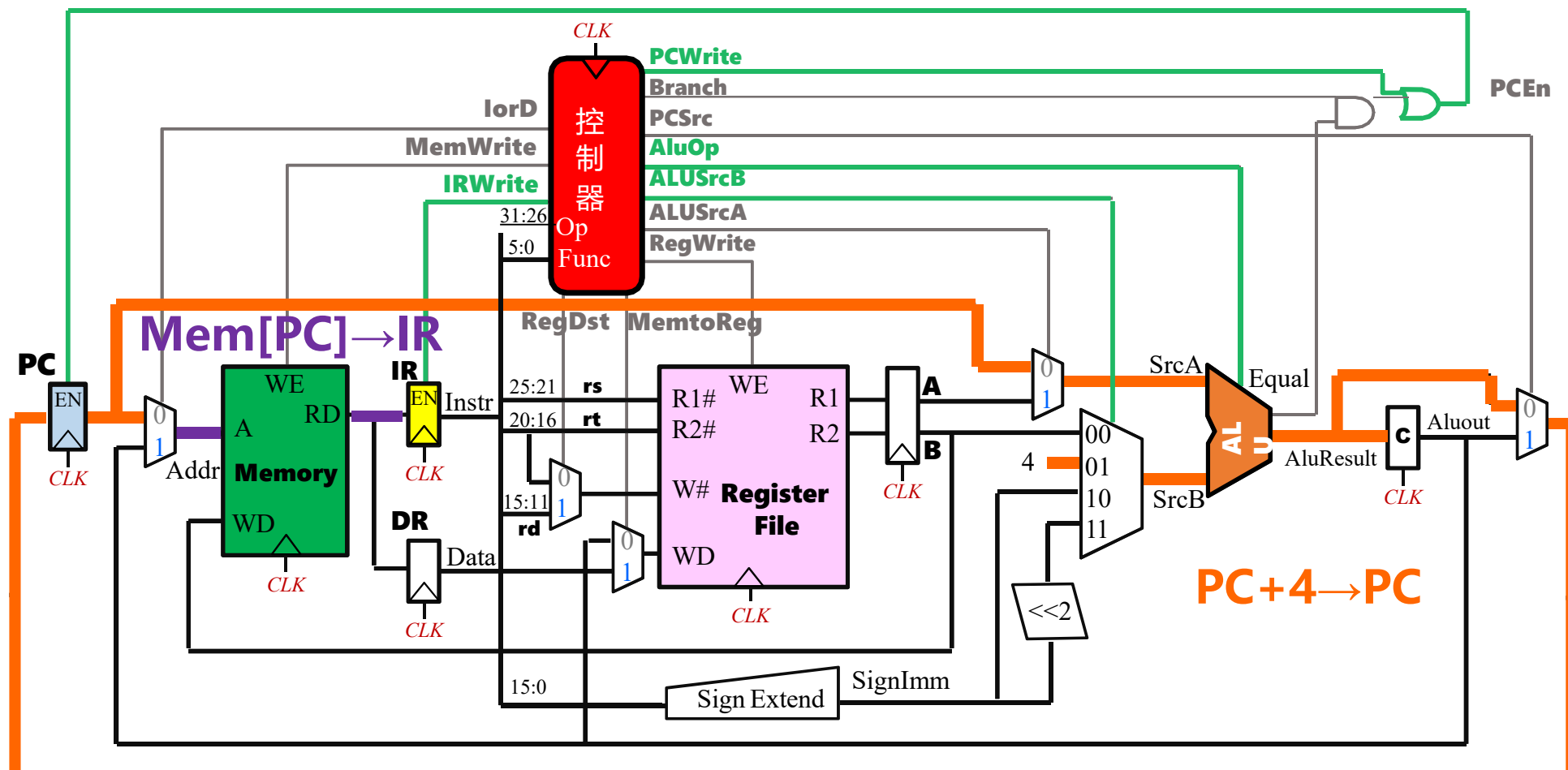

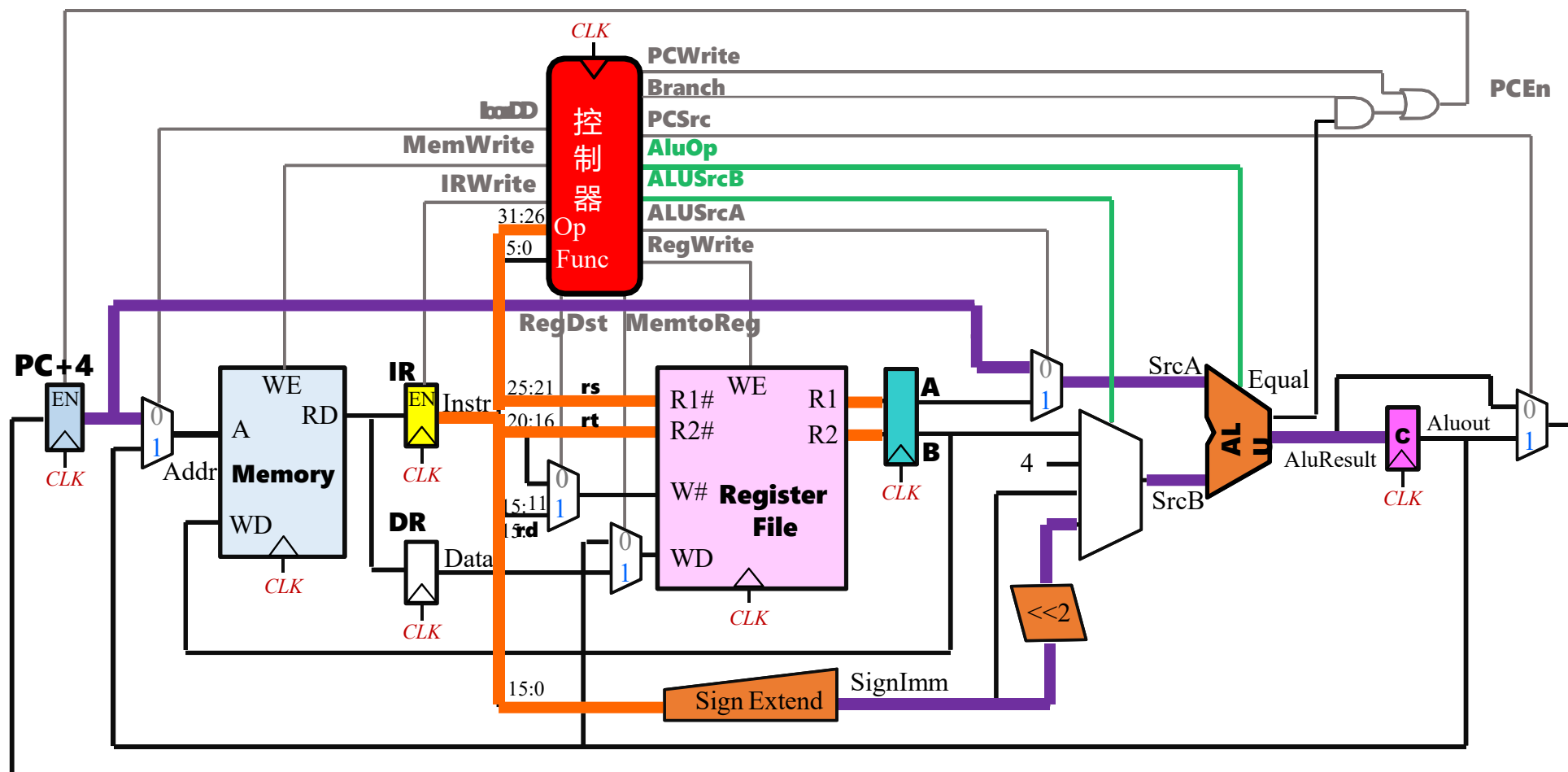
## 多周期MIPS取指令阶段T2


译码、 $\text{Reg} \rightarrow \text{A}$ 、 $\text{B}$ 、 $\text{PC} + 4 + \text{Imm}16 \ll 2 \rightarrow \text{C}$



## R型指令执行状态周期T3~T4

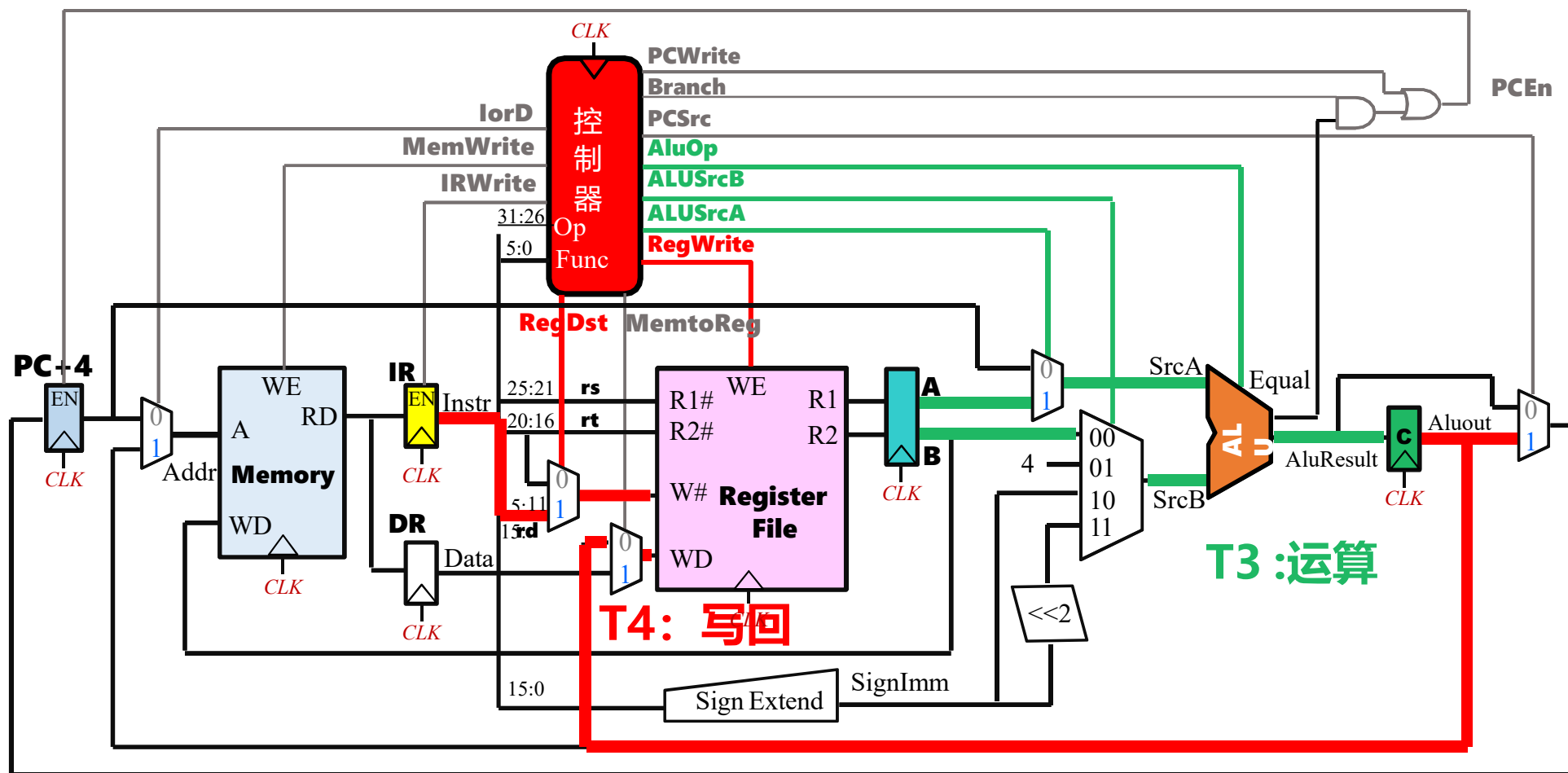


## LW指令执行状态周期T3~T5

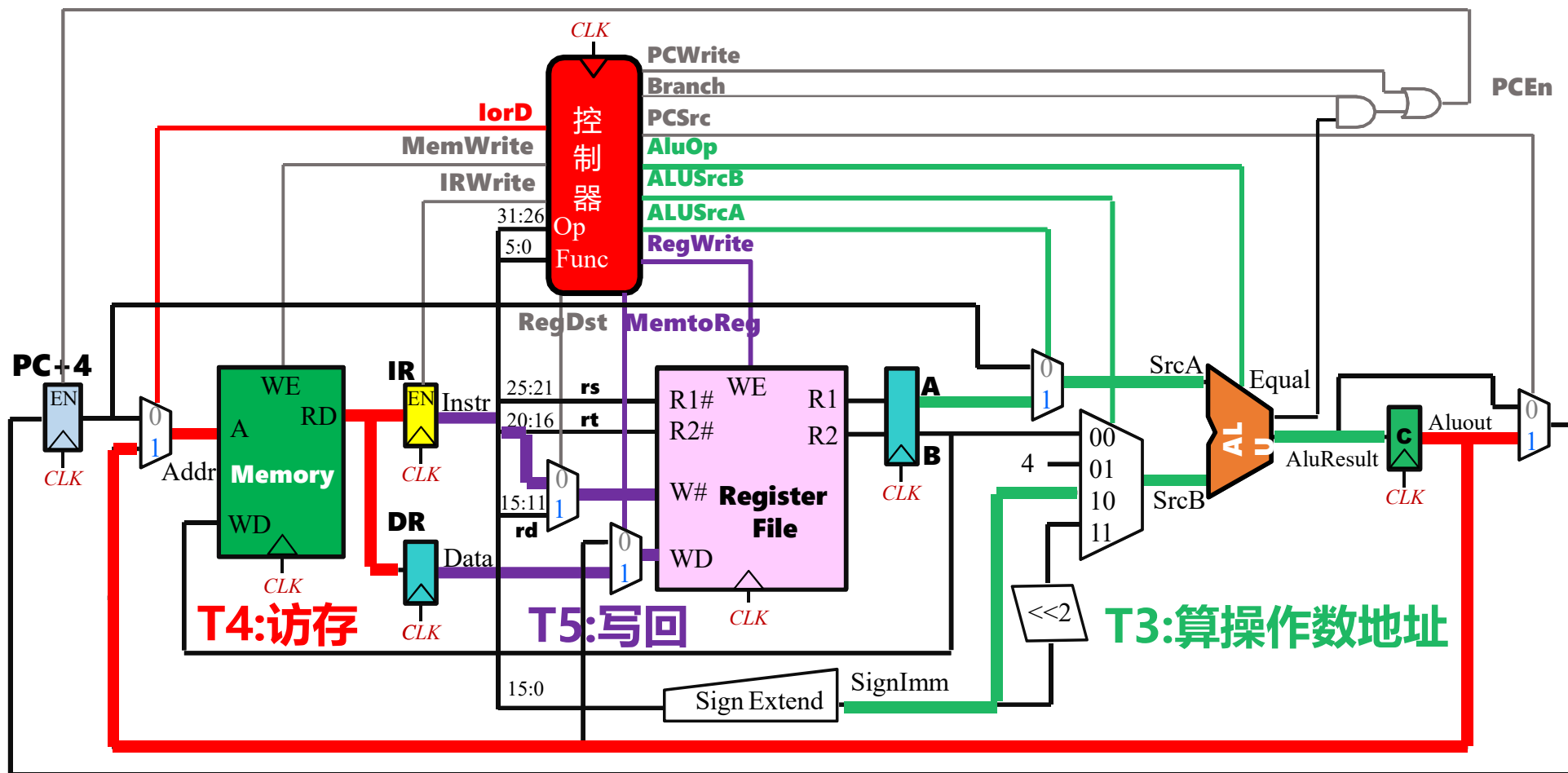




## Beq指令执行状态周期T3

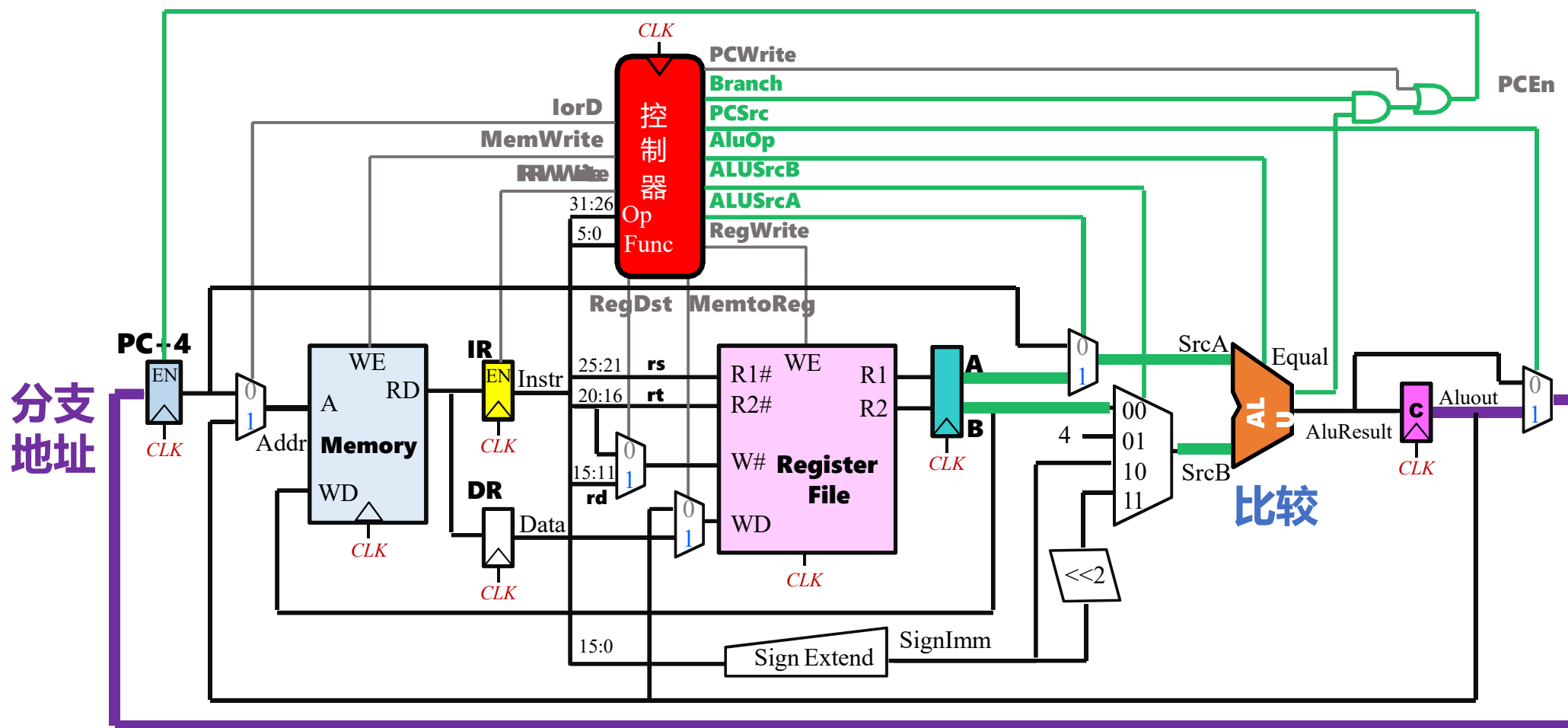


# 多周期状态转换图

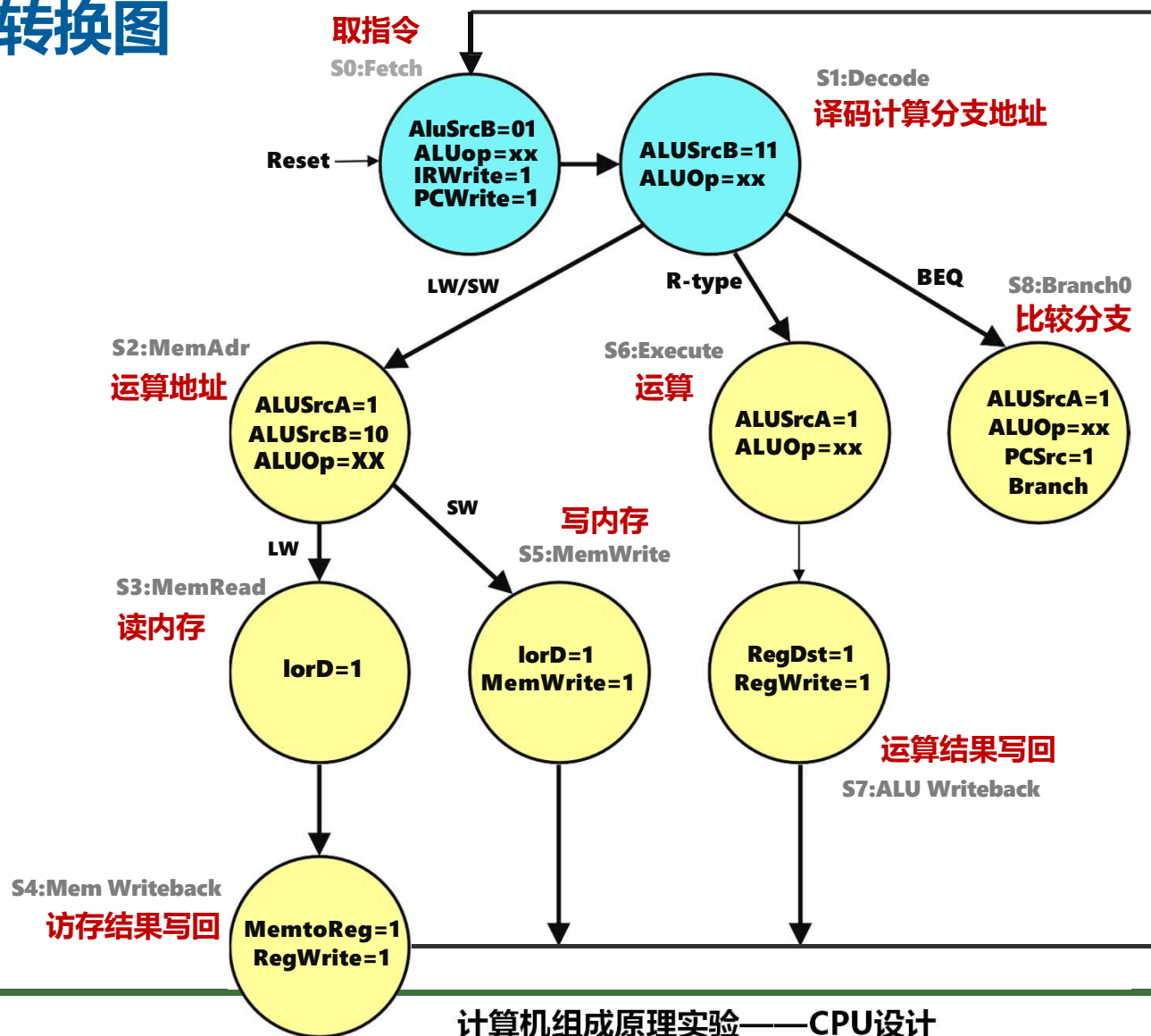

## 核心指令集8条（可实现内存区域冒泡排序）

| # | MIPS指令                          | RTL功能描述  |
|---|---------------------------------|--|
| 1 | <code>add \$rd,\$rs,\$rt</code> | $R[\$rd] \leftarrow R[\$rs] + R[\$rt]$ 溢出时产生异常，且不修改 $R[\$rd]$                              |
| 2 | <code>slt \$rd,\$rs,\$rt</code> | $R[\$rd] \leftarrow R[\$rs] < R[\$rt]$ 小于置1，有符号比较  |
| 3 | <code>addi \$rt,\$rs,imm</code> | $R[\$rt] \leftarrow R[\$rs] + \text{SignExt}_{16b}(\text{imm})$ 溢出产生异常                     |
| 4 | <code>lw \$rt,imm(\$rs)</code>  | $R[\$rt] \leftarrow \text{Mem}_{4B}(R[\$rs] + \text{SignExt}_{16b}(\text{imm}))$           |
| 5 | <code>sw \$rt,imm(\$rs)</code>  | $\text{Mem}_{4B}(R[\$rs] + \text{SignExt}_{16b}(\text{imm})) \leftarrow R[\$rt]$           |
| 6 | <code>beq \$rs,\$rt,imm</code>  | if( $R[\$rs] = R[\$rt]$ ) $PC \leftarrow PC + \text{SignExt}_{18b}(\{\text{imm}, 00\})$    |
| 7 | <code>bne \$rs,\$rt,imm</code>  | if( $R[\$rs] \neq R[\$rt]$ ) $PC \leftarrow PC + \text{SignExt}_{18b}(\{\text{imm}, 00\})$ |
| 8 | <code>syscall</code>            | 系统调用，这里用于停机  |



# 多周期MIPS CPU数据通路参考

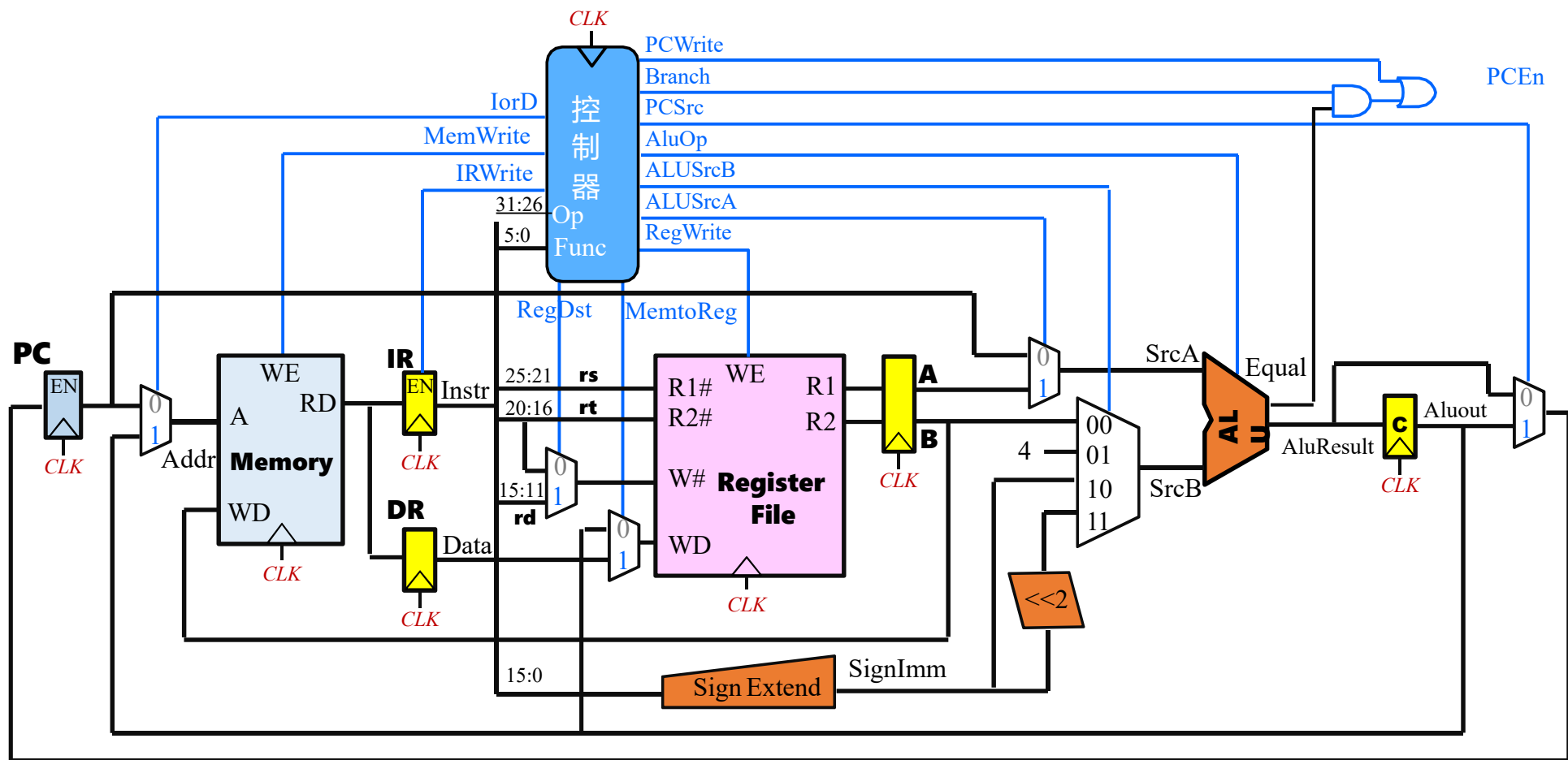

## 步骤1：构建多周期MIPS CPU数据通路

■ 在MIPS多周期CPU子电路中，利用如下组件构建CPU数据通路

□ PC、MEM、IR、DR、RegFile、ALU、Controller

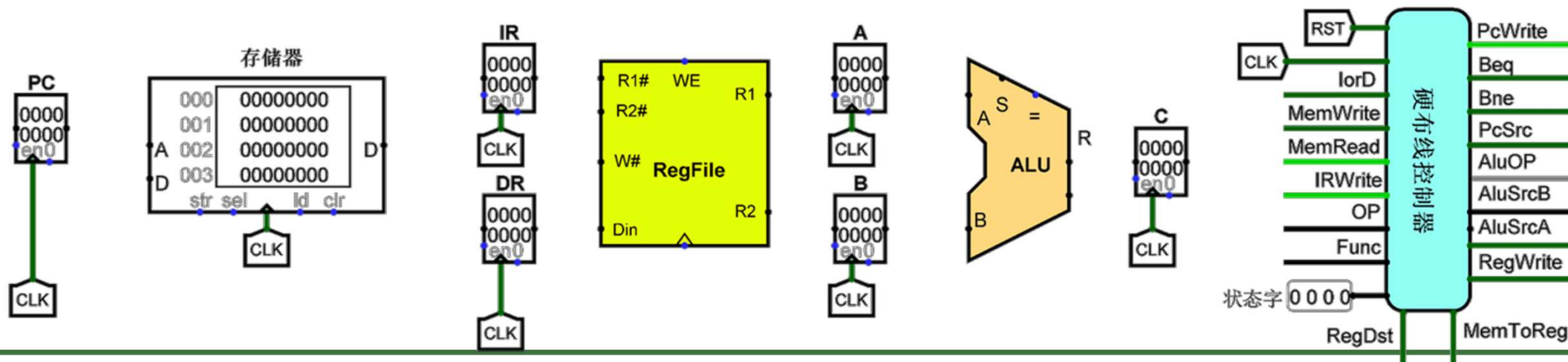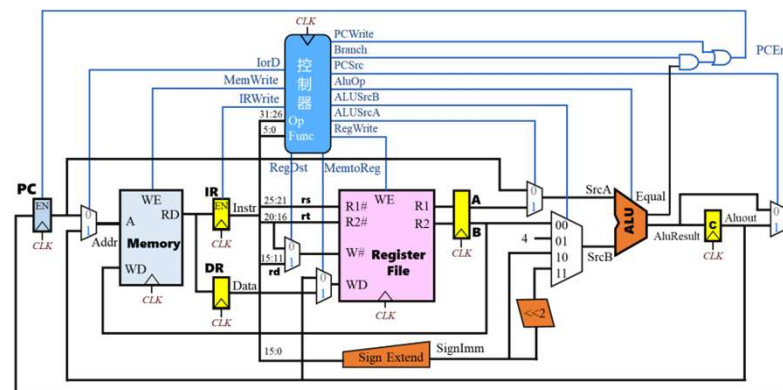

## 步骤2：设计控制器

### ■ 输入信号

- 指令字Opcode, Func字段 (12位)

- 时钟信号、复位信号


### ■ 输出信号

- 多路选择器选择信号

- 内存访问控制信号

- 寄存器写使能信号


- 运算器控制信号、指令译码信号

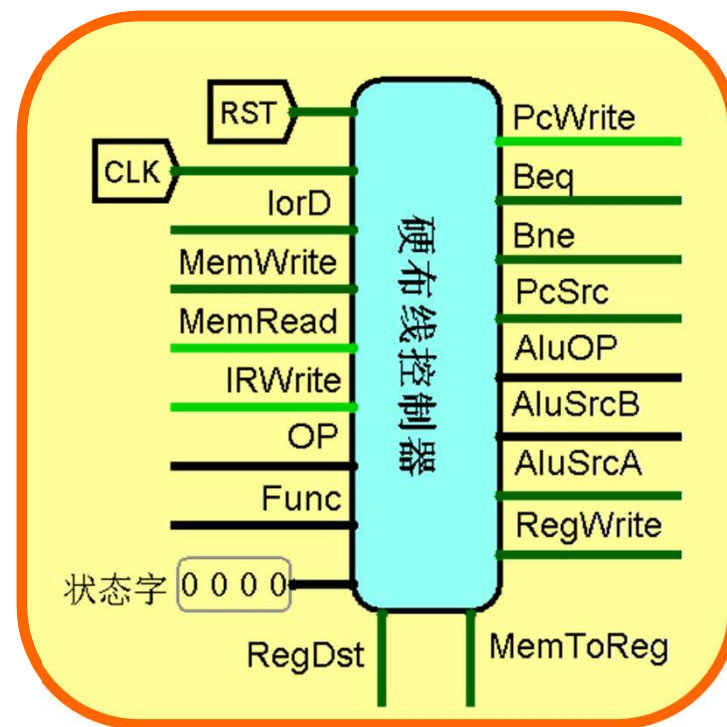

## 控制信号功能说明（8条核心指令集）

| #  | 控制信号     | 信号说明          | 产生条件                            |
|----|----------|---------------|---------------------------------|
| 1  | PCWrite  | PC写使能控制       | 取指令周期，分支指令执行                    |
| 2  | lorD     | 指令还是数据        | 0表示指令，1表示数据                     |
| 3  | IRwrite  | 指令寄存器写使能      | 高电平有效                           |
| 4  | MemWrite | 写内存控制信号       | sw指令                            |
| 5  | MemRead  | 读内存控制信号       | lw指令 取指令                        |
| 6  | Beq      | Beq指令译码信号     | Beq指令                           |
| 7  | Bne      | Bne指令译码信号     | Bne指令                           |
| 8  | PcSrc    | PC输入来源        | 顺序寻址还是跳跃寻址                      |
| 9  | AluOP    | 运算器操作控制符 4位   | ALU_Control控制，00加，01减，10由Funct定 |
| 10 | AluSrcA  | 运算器第一输入选择     |                                 |
| 11 | AluSrcB  | 运算器第二输入选择     | Lw指令，sw指令，addi                  |
| 12 | RegWrite | 寄存器写使能控制信号    | 寄存器写回信号                         |
| 13 | RegDst   | 写入寄存器选择控制信号   | R型指令                            |
| 14 | MemToReg | 写入寄存器的数据来自存储器 | lw指令                            |


## 构建指令状态变换图

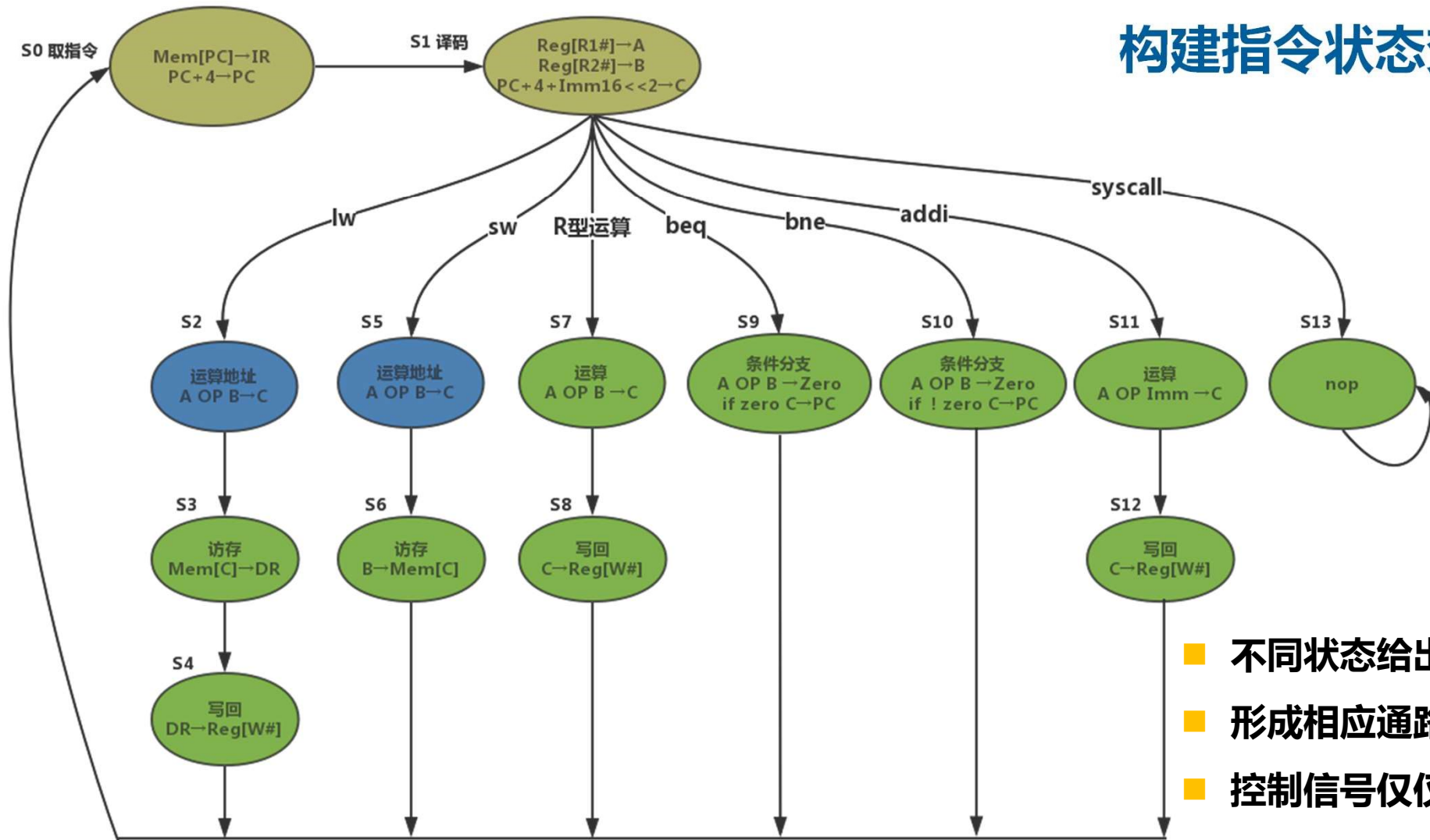

- 不同状态给出不同信号
- 形成相应通路
- 控制信号仅仅与状态有关



## 设计控制器

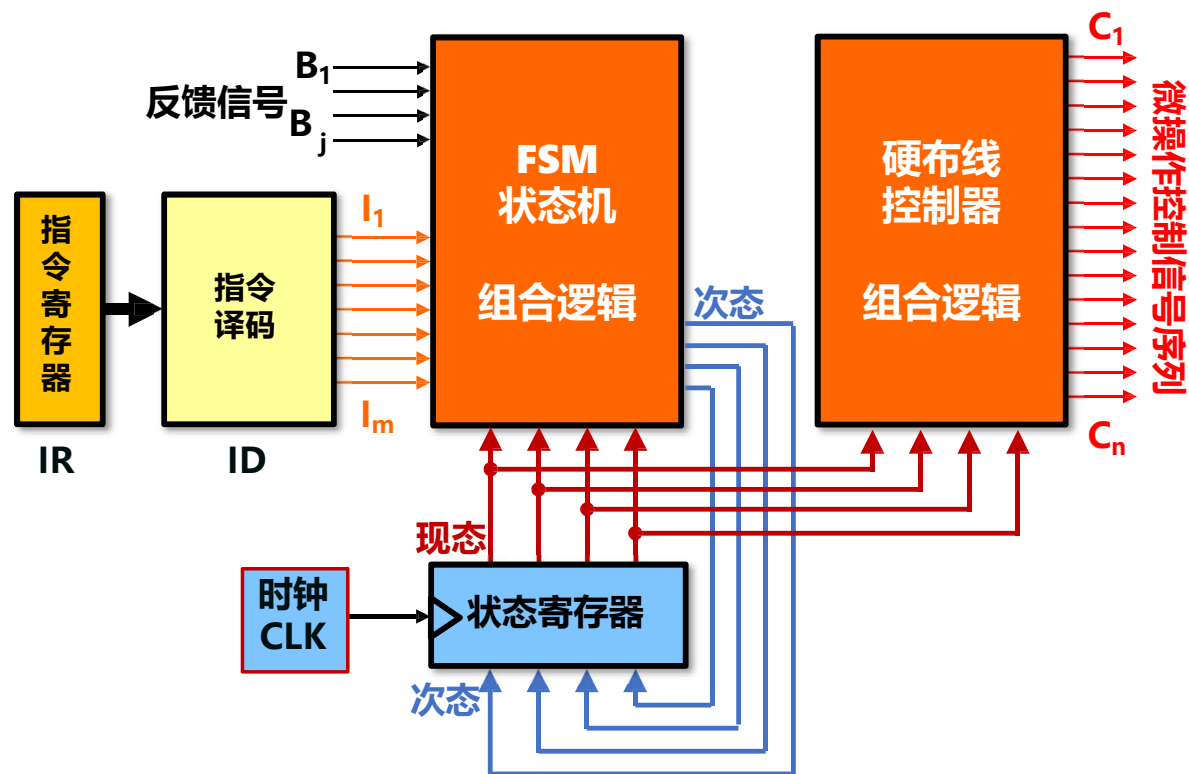

机器指令字 → 控制器信号序列


## 控制器内部架构



## 实现控制器状态机组合逻辑

## 完善控制器内部逻辑

### 首先完成如下电路逻辑： 指令译码、ALU控制

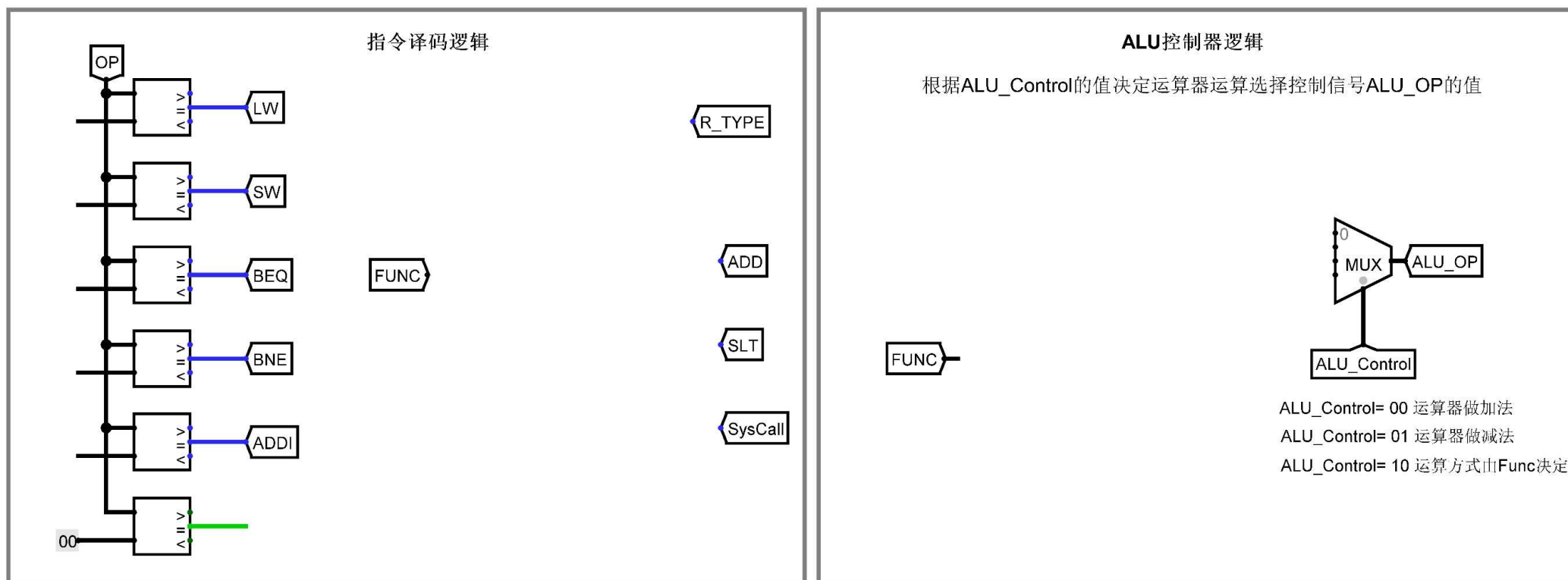

## 状态机逻辑生成

- 填写状态转换表 (输入：现态，指令译码信号，输出次态)
- 自动生成次态逻辑表达式

| S3  | S2 | S1 | S0 | 最小项表达式  | N3  | N2   | N1   | N0   |
|---|----|----|----|---|---|--|--|--|
| $\sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& \sim S0 \&$ |    |    |    | $\sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& \sim S0 \& R\_Type \& SW$ | $\sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& \sim S0 \& R\_Type \& SW +$ |  |  | $\sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& \sim S0 \& R\_Type \& SW +$                                  |
| $\sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& S0 \&$      |    |    |    | $\sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& S0 \& R\_Type$            |   | $\sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& S0 \& R\_Type +$ | $\sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& S0 \& R\_Type +$   | $\sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& S0 \& R\_Type +$   |
| $\sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& S0 \&$      |    |    |    | $\sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& S0 \& LW$                 |   |  | $\sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& S0 \& LW +$  |  |
|   |    |    |    |   |   |  |  |  |
|   |    |    |    |   |   |  |  |  |
|   |    |    |    |   |   |  |  |  |
|   |    |    |    |   |   |  |  |  |
|   |    |    |    |   |   |  |  |  |
|   |    |    |    |   |   |  |  |  |
| 逻辑表达式->>>                                     |    |    |    |   | $\sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& \sim S0 \& R\_Type \& SW$   | $\sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& S0 \& R\_Type$   | $\sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& S0 \& R\_Type + \sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& S0 \& LW$ | $\sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& S0 \& R\_Type + \sim S3 \& \sim S2 \& \sim S1 \& S0 \& LW +$ |

# 理想指令流水线设计

# 理想指令流水线设计

## ■ 理想流水线关键问题


- **阶段数相同：**所有加工对象均通过同样的工序（阶段）
  - ◆ **不同指令阶段数不同，让所有指令均经过5个阶段，部分阶段可能不工作**
- **段时延相同：**各段传输延迟一致，不能有等待现象，取最慢的同步
  - ◆ **取指，访存段最慢，按访存时延进行流水同步**
- **无资源冲突：**不同阶段之间无共享资源，各段完全并发
  - ◆ **内存争用：哈佛结构 运算器争用：增设加法器**
- **无段间互锁：**进入流水线的对象不受其他阶段的影响
  - ◆ **多条指令间存在相关和依赖，仅运行无数据相关，无分支相关的程序**

## 理想流水线构建步骤


■ 将单周期CPU细分成五个阶段：IF、ID、EX、MEM、WB

■ 段间设置流水接口部件

 - 接口部件本质是寄存器，锁存前段加工完成的数据
- 通过接口传递与指令相关的数据、控制、反馈信息
- 后段对数据的加工处理依赖于前段接口传递过来的信息




## 单周期CPU → 五段流水线

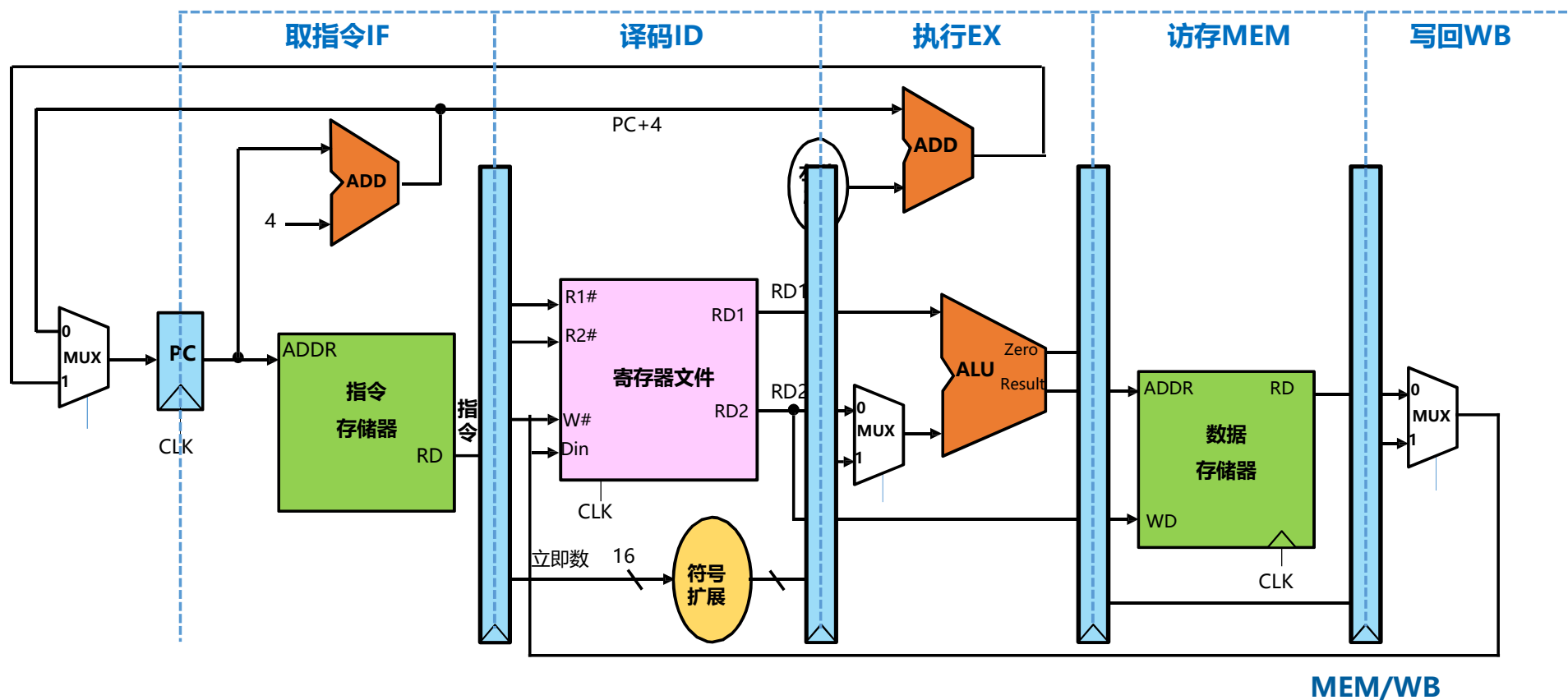



## 5段指令流水线数据与信号传递

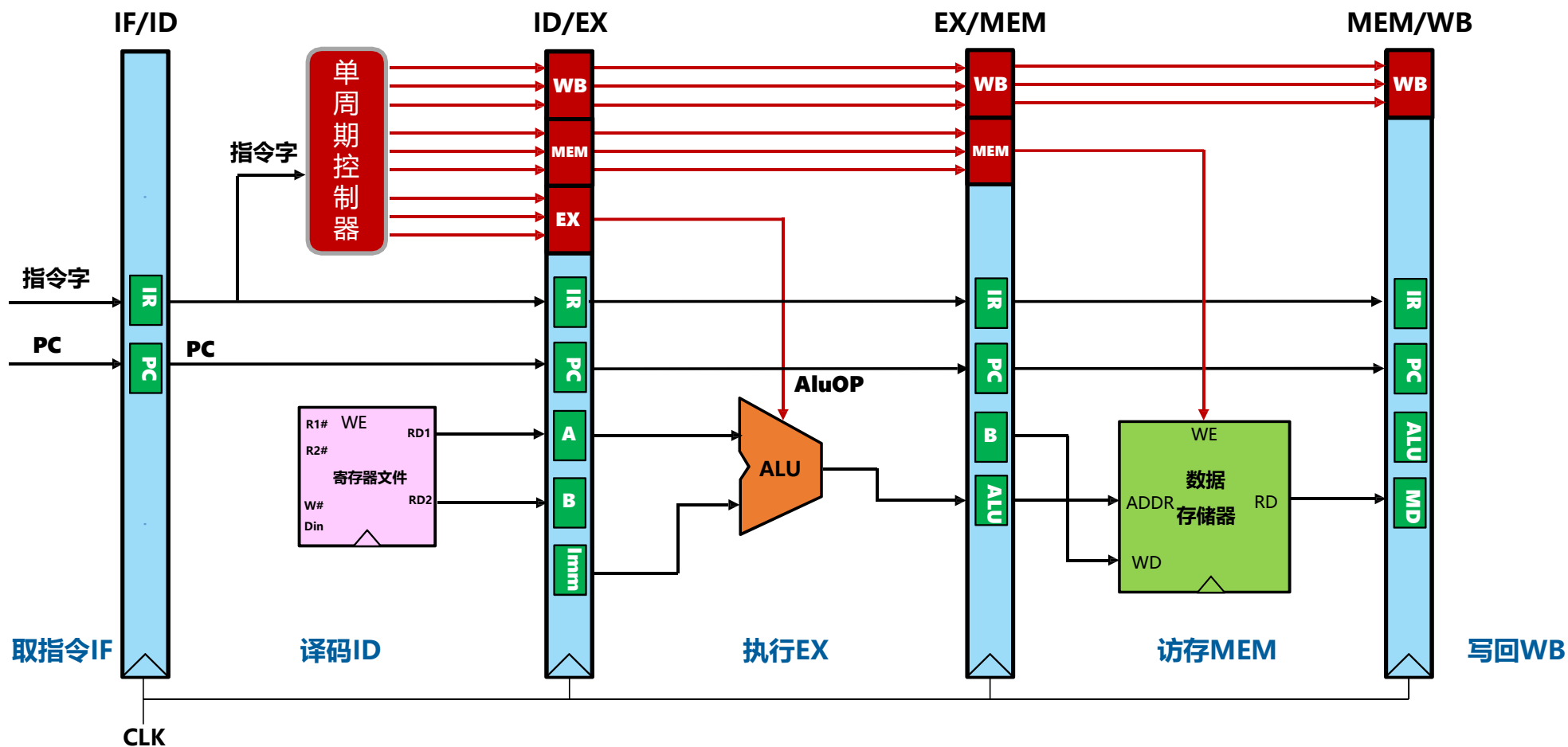

■ 译码段生成各段所需的控制信号，依次向后传递

## 流水接口部件内部结构


### ■ 本质是若干寄存器

- 锁存数据与信号

- 控制端

  - ◆ 同步清零（插入气泡），使能端（stall信号）

## MIPS五段流水数据通路

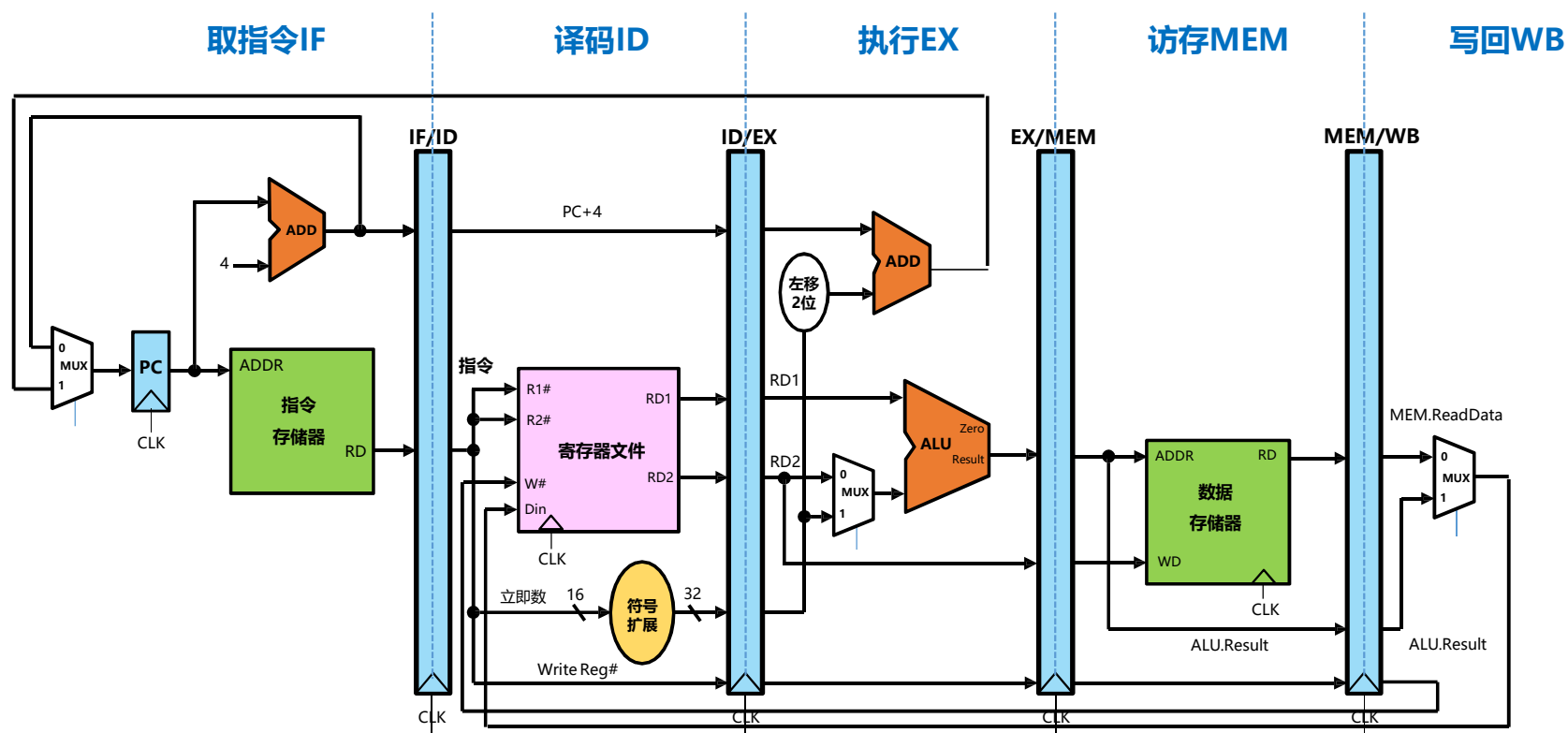

■ **内存争用：**哈佛结构；      **寄存器争用：**寄存器读，寄存器写？

# 理想指令流水线设计实验

## ■ 实验任务

- 将单周期CPU修改为理想流水线
- 设计流水接口子电路 IF/ID、**ID/EX**、EX/MEM、MEM/WB
- 将单周期数据通路 → 流水数据通路

# 流水线分支相关处理

## 指令流水线的相关、冲突、冒险 (hazard)

### ■ 资源相关

- 争用主存：IF段取指令、ID段取操作数
- 争用ALU：多周期方案中计算PC、分支地址，运算指令
- 解决方案：增加部件消除

### ■ 分支相关

- 控制IF段进行分支跳转
- 提前取出的指令作废，流水线清空

### ■ 数据相关


- 指令操作数依赖于前一条指令的执行结果      `ADD $s1, $s2, $s3`
- 引起流水线停顿直到数据写回      `ADD $s4, $s1, $s3`

## 分支指令

- 无条件分支
- 有条件分支

| # | 指令类型 | 指令   | 调用格式  |
|---|------|--|---|
| 1 | R型指令 | JR、JALR  | #JR rs                                      |
| 2 | I型指令 | BEQ、BNE<br>BGTZ(>0), BGEZ( $\geq 0$ ), BLTZ(<0), BLEZ ( $\leq 0$ ) | #BEQ rs, rt, offset16<br>#BGEZ rs, offset16 |
| 3 | J型指令 | J、JAL、   | #JAL target26                               |


## 分支相关流水线时空图

 

误取两条指令作废，流水线损失了2T




# 分支相关

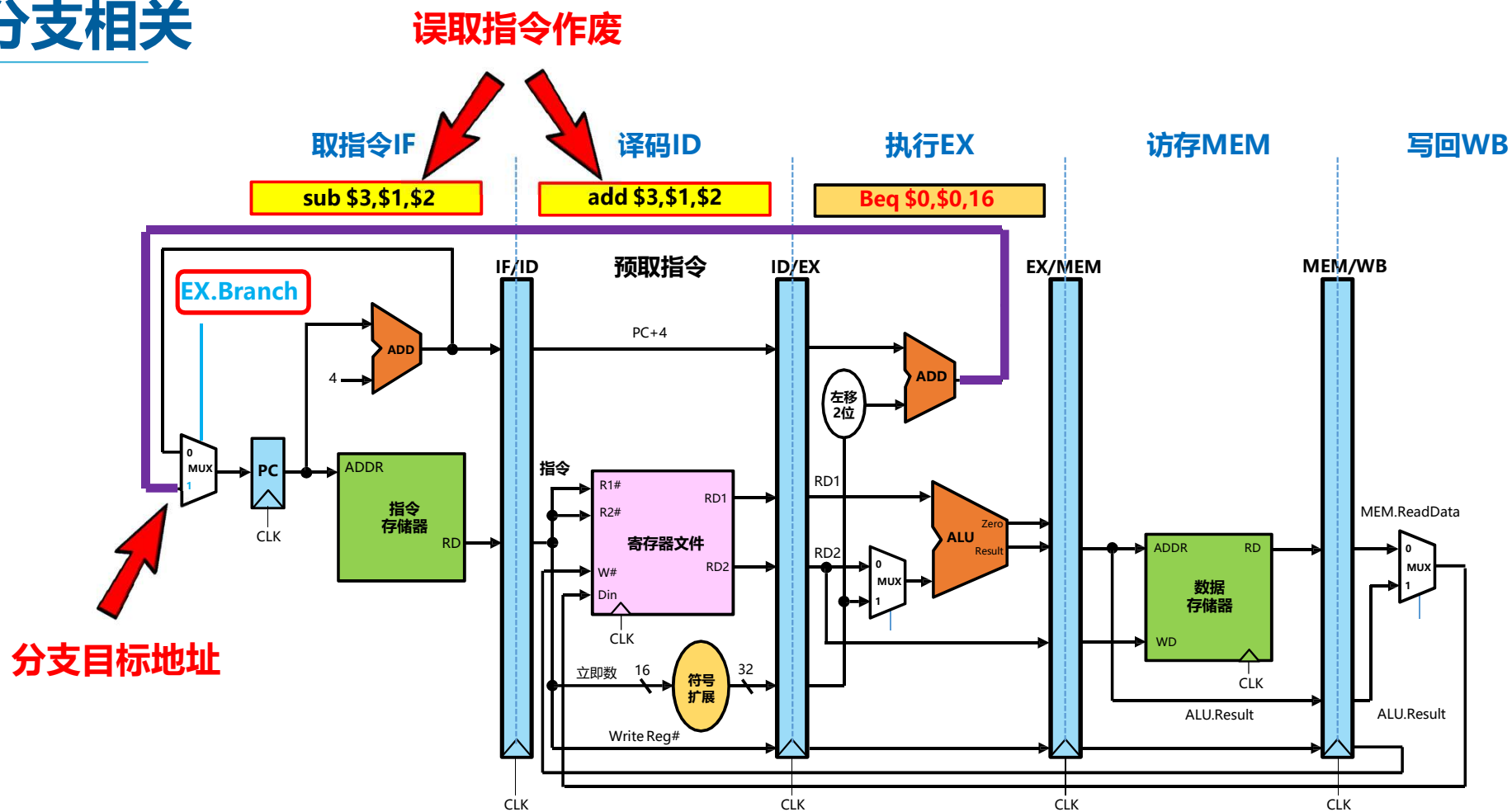

如何清除误取指令？


计算机组成原理实验——CPU设计

# 插入气泡

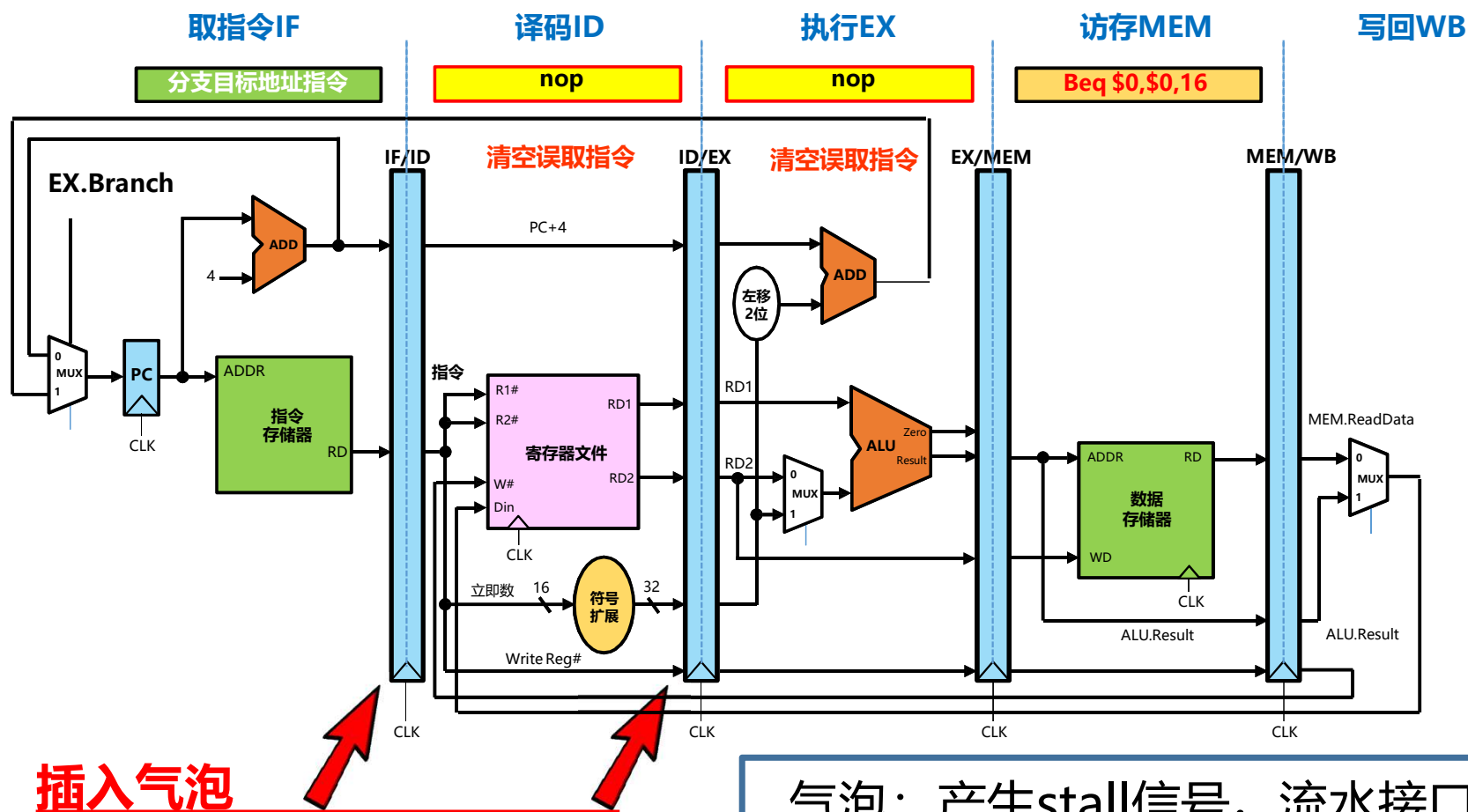

气泡：产生stall信号，流水接口清零

## 分支相关处理逻辑

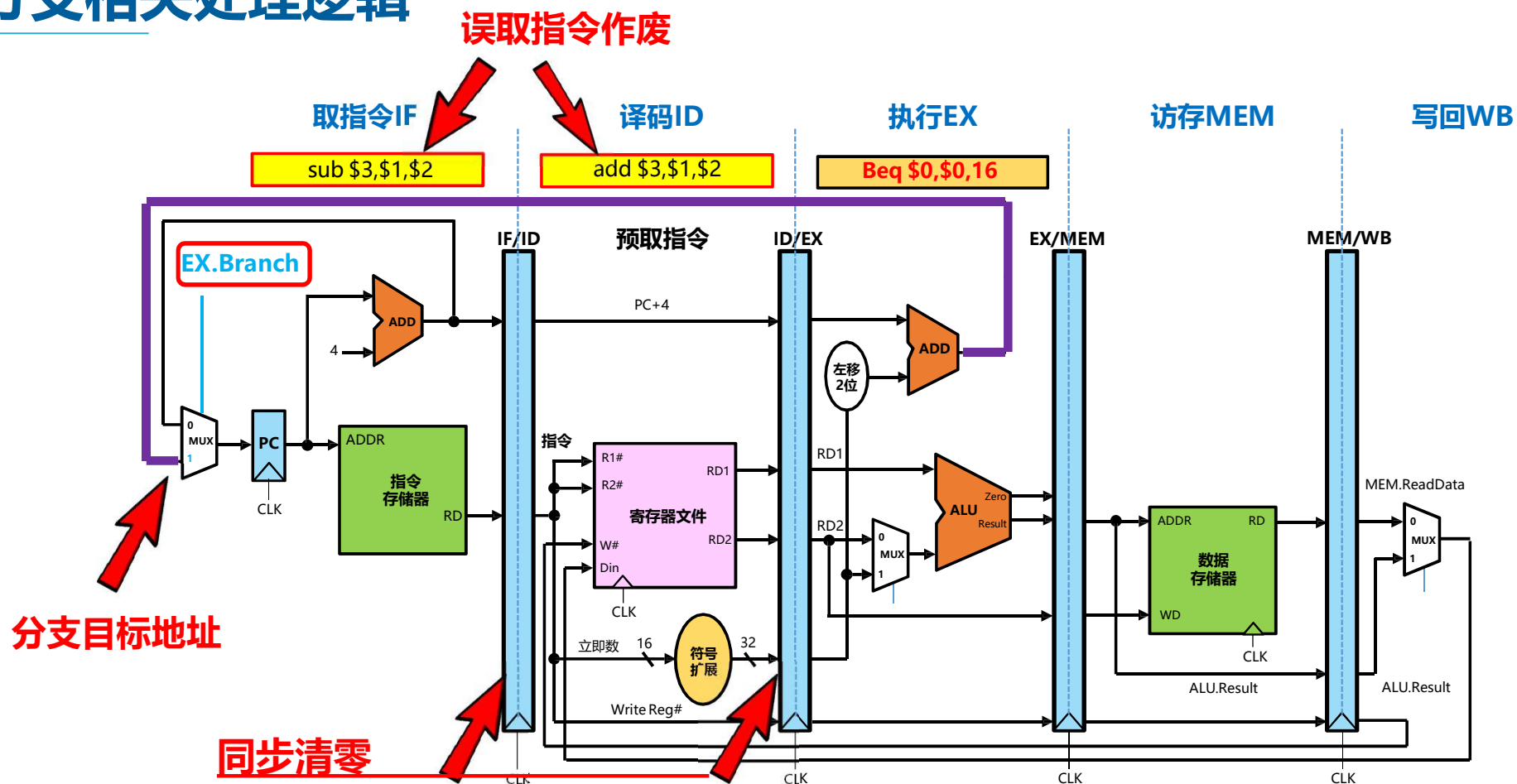


分支逻辑：EX段选择IF段PC地址,并给出IF/ID,ID/EX清零信号

## 分支相关处理策略


■ 分支指令放在那一段执行？

分支指令，是否能在IF段执行？

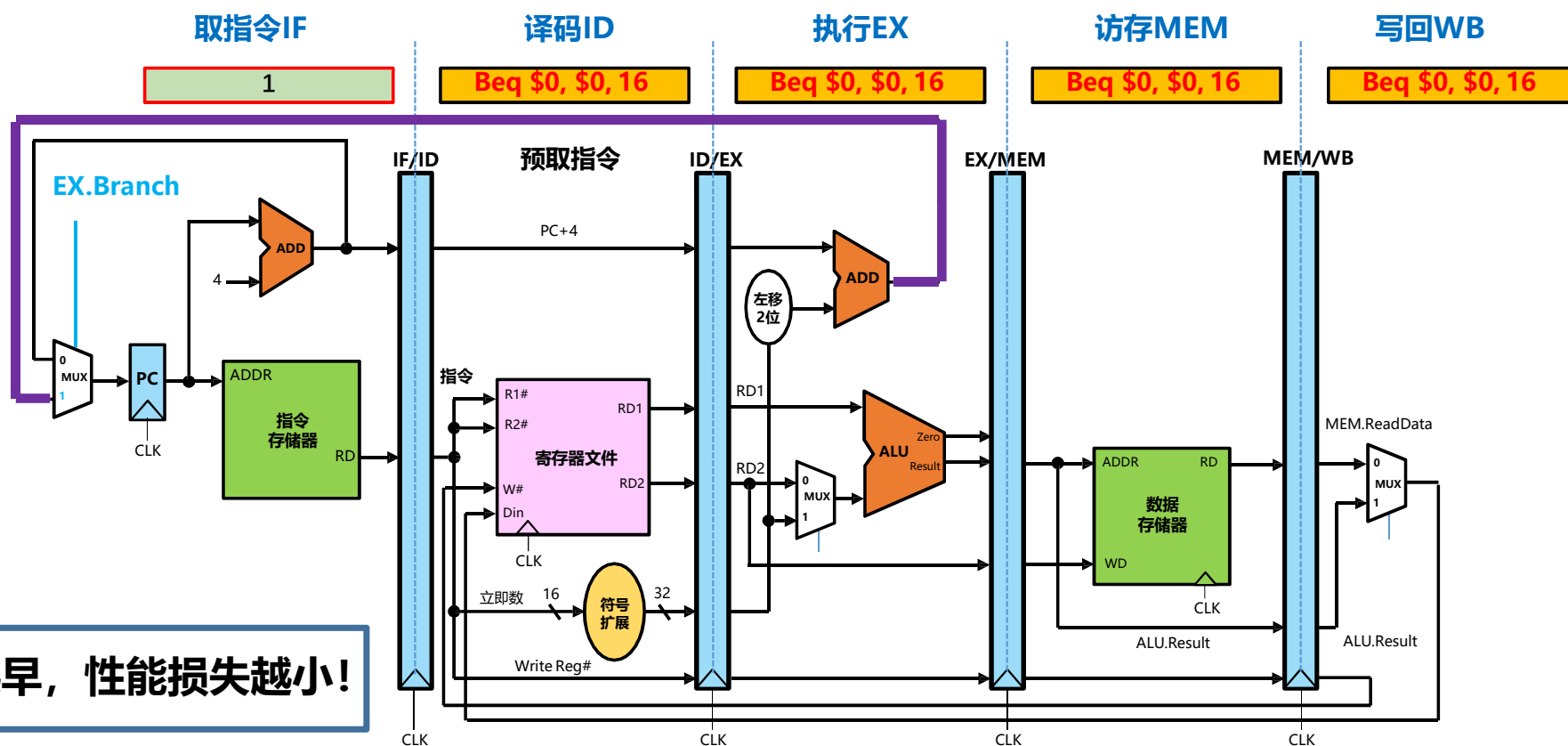

分支执行越早，性能损失越小！

# MIPS延迟槽技术

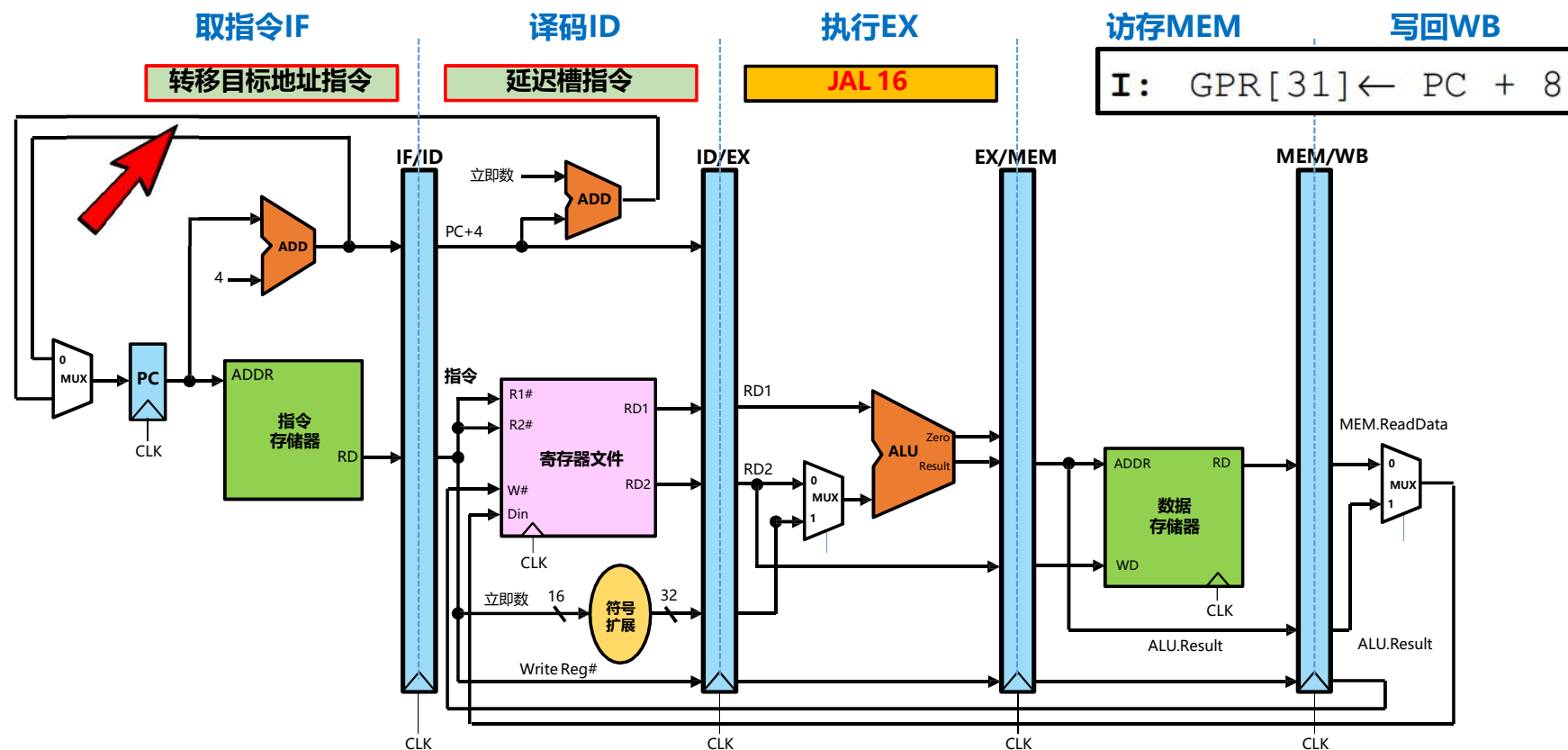

- 分支在ID段执行,相邻指令为延迟槽, 无论是否跳转, 延迟槽指令必须执行

## || 分支相关总结

### ■ 指令跳转

- IF段重新取新的指令

### ■ 清除误取指令

- IF/ID、ID/EX段给出同步清零信号

### ■ 分支指令执行阶段？


- 越早执行，性能损失越小
- MIPS中通常为ID段执行，为了简化中断，重定向机制，可在EX段执行

### ■ 分支延迟槽技术

- 配合ID段执行分支指令，彻底消除分支带来的流水性能损失
- 如何将有用的指令载入延迟槽比较关键
- X86中没有分支延迟槽，采用动态分支预测技术

# 流水线数据相关处理

## 数据相关

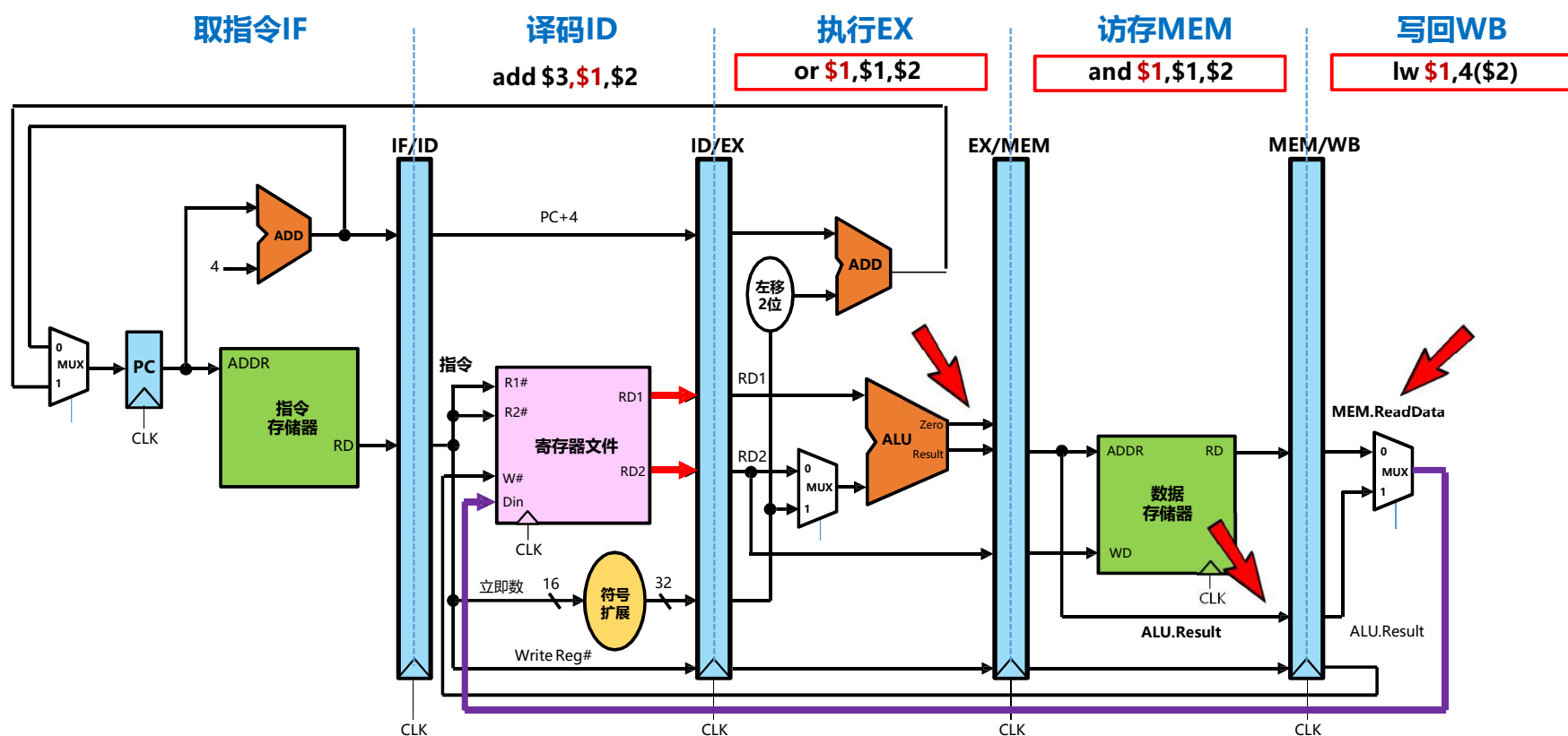

■ ID段所需数据可能还未及时写回，涉及EX、MEM、WB段3条指令



## 数据相关处理机制

### ◆ 软件方法（编译器完成）

- ◆ 插入空指令
- ◆ 调整程序顺序，使相关性在流水线中消失

### ◆ 硬件方法


#### ◆ 插入气泡（空操作）

- 向后段插入气泡（接口信号清零）
- 向前给出阻塞信号（流水线停顿）避免当前指令被新指令取代

#### ◆ 数据重定向bypass（数据旁路）


- ◆ 将后端处理后的数据（还没来得及写回）重定向
- ◆ 数据在哪就从哪送到运算器

## ID段与WB段数据相关消除

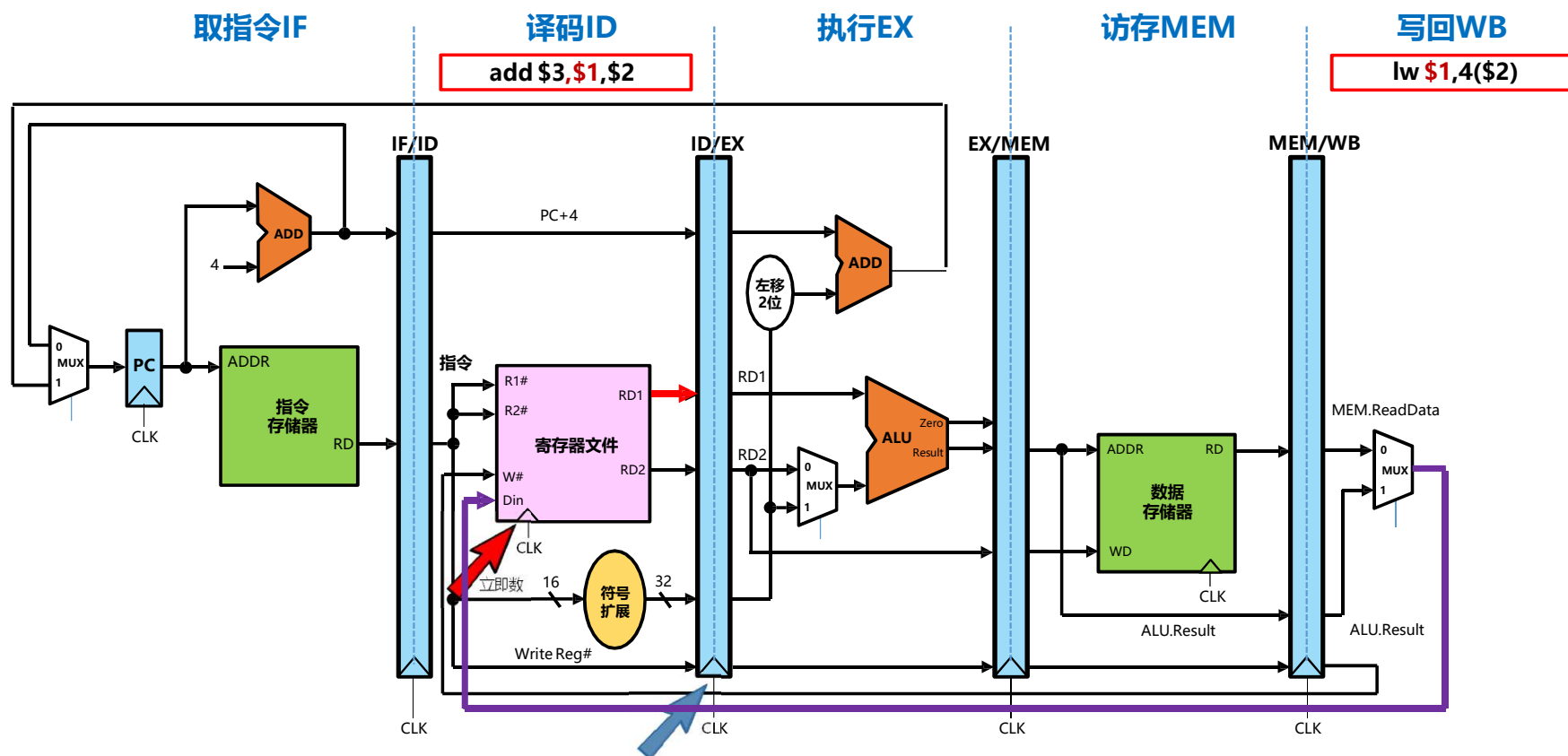


先写后读，寄存器文件**下降沿**写入，流水接口**上升沿**有效

# ID段与MEM段数据相关

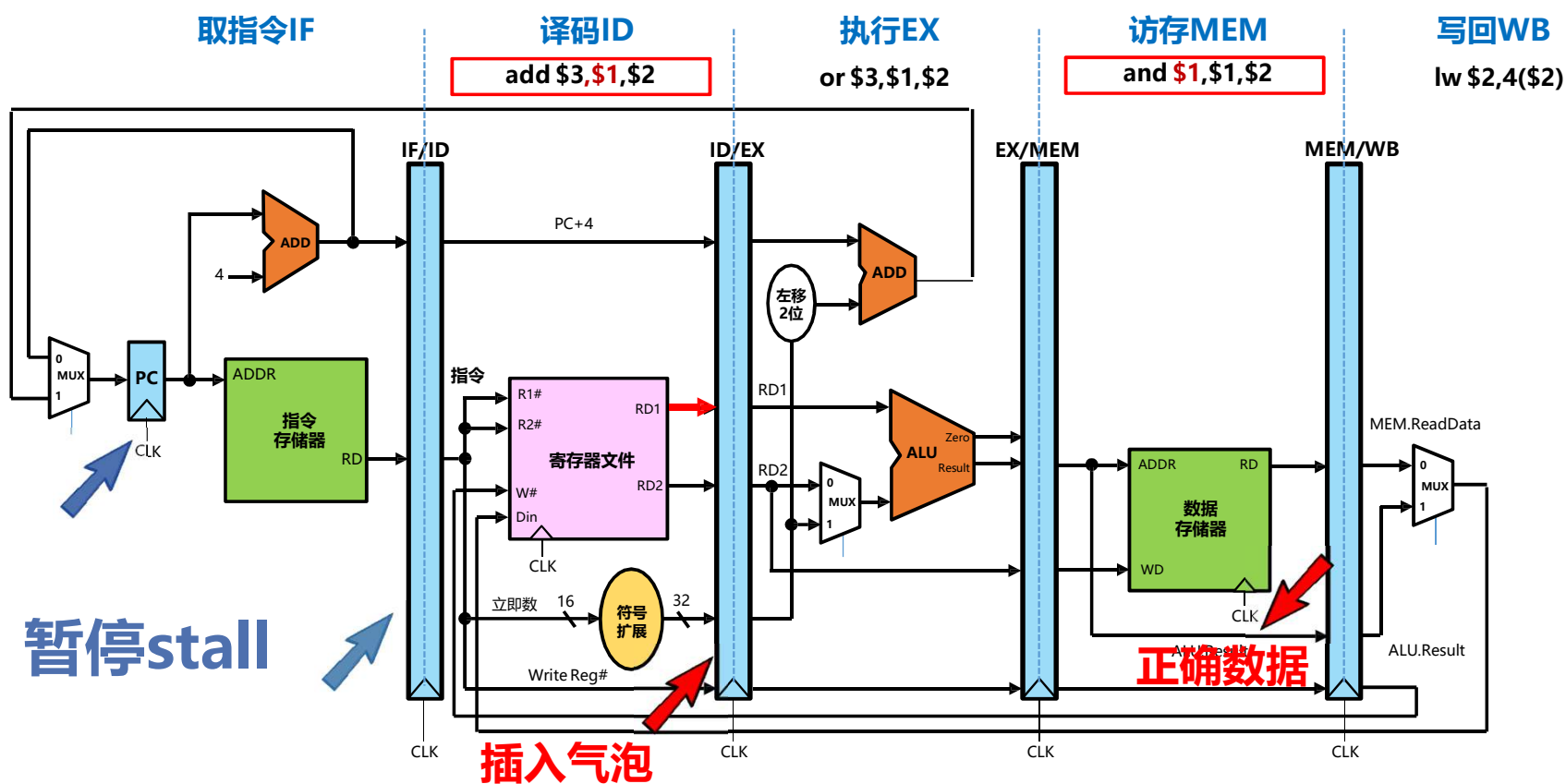


IF段，ID段暂停等待数据写回，EX段插入气泡

## ID段与MEM段数据相关

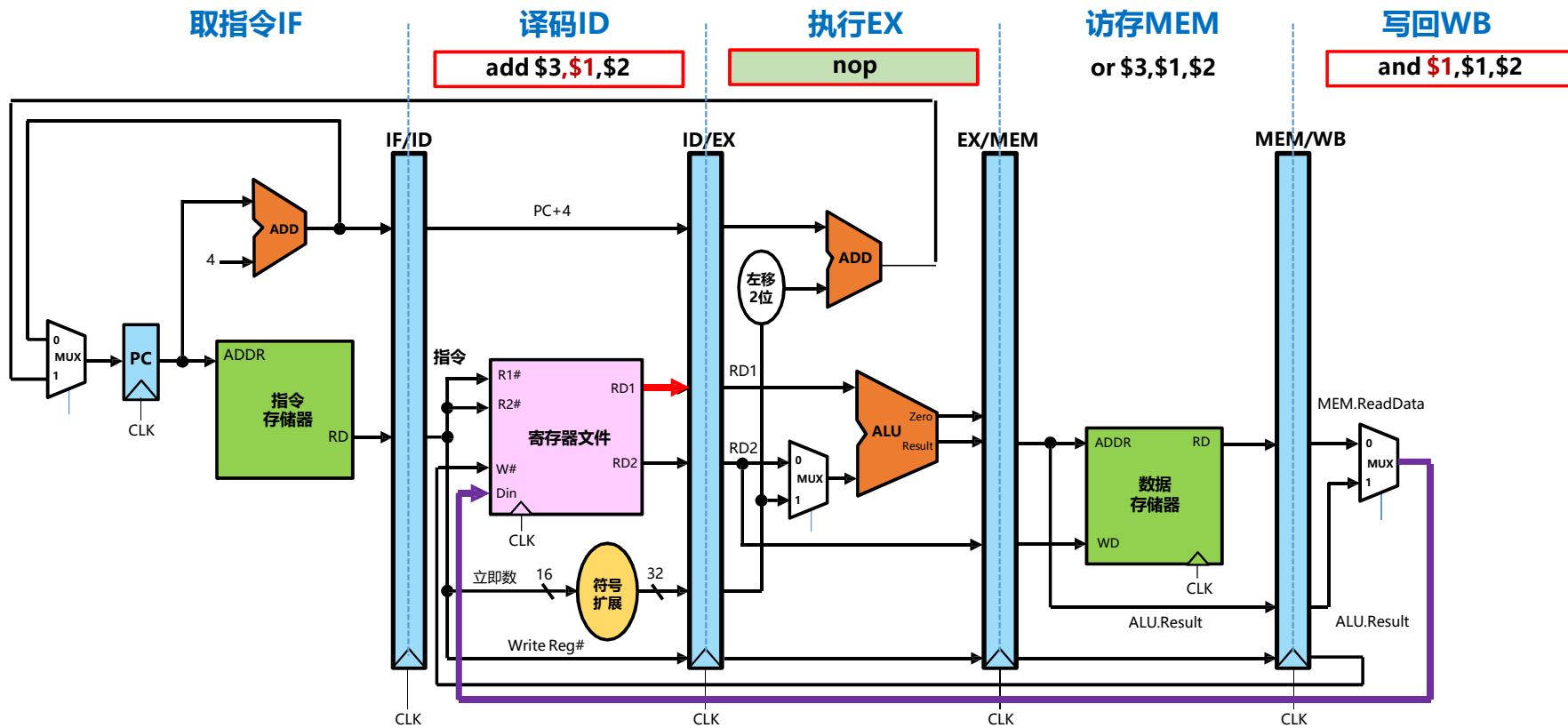


## 下一时刻数据相关变成与WB段相关

## ID段与EX段数据相关

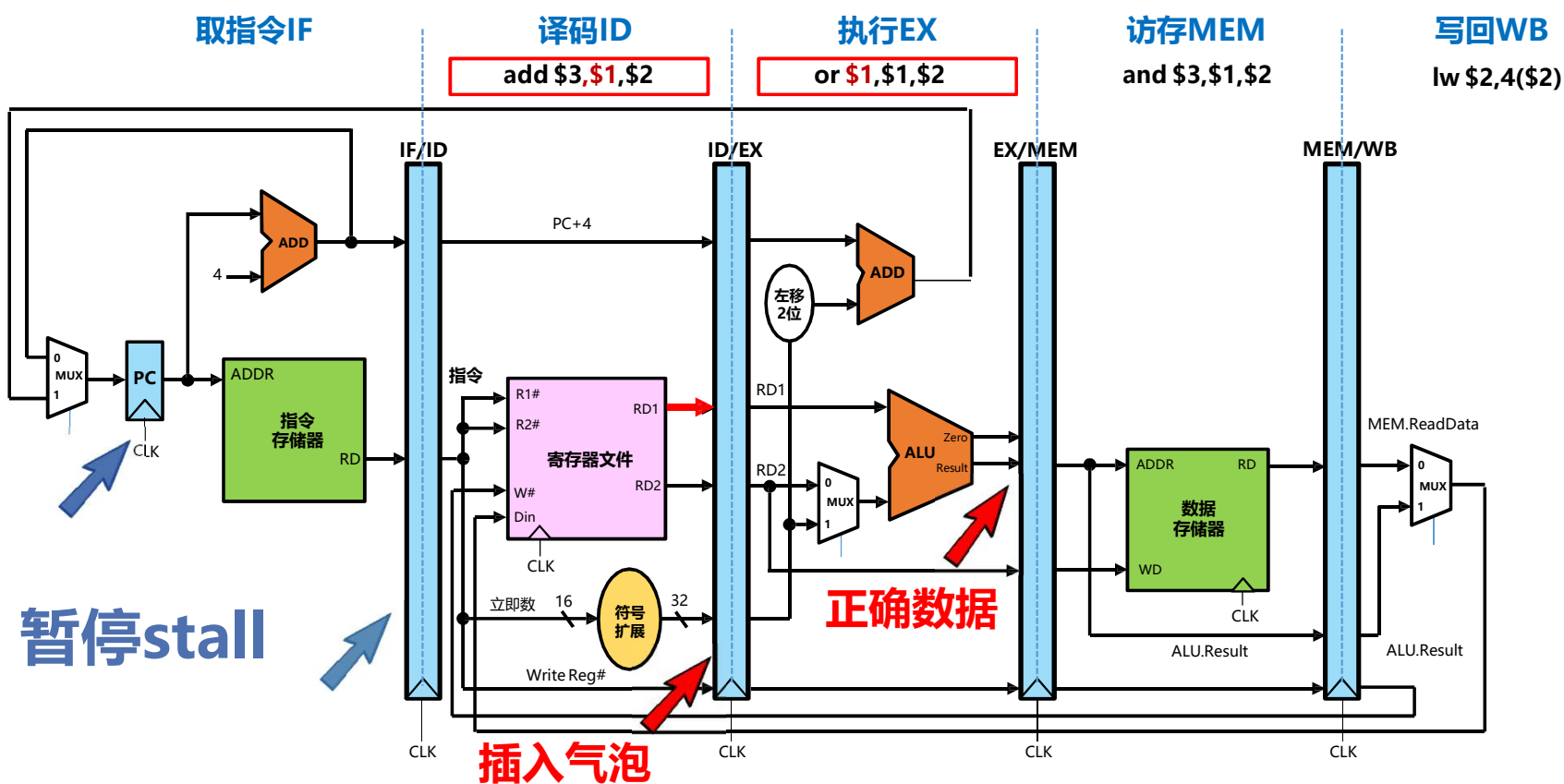


**IF段，ID段暂停等待数据写回，EX段插入气泡**

# ID段与EX段数据相关

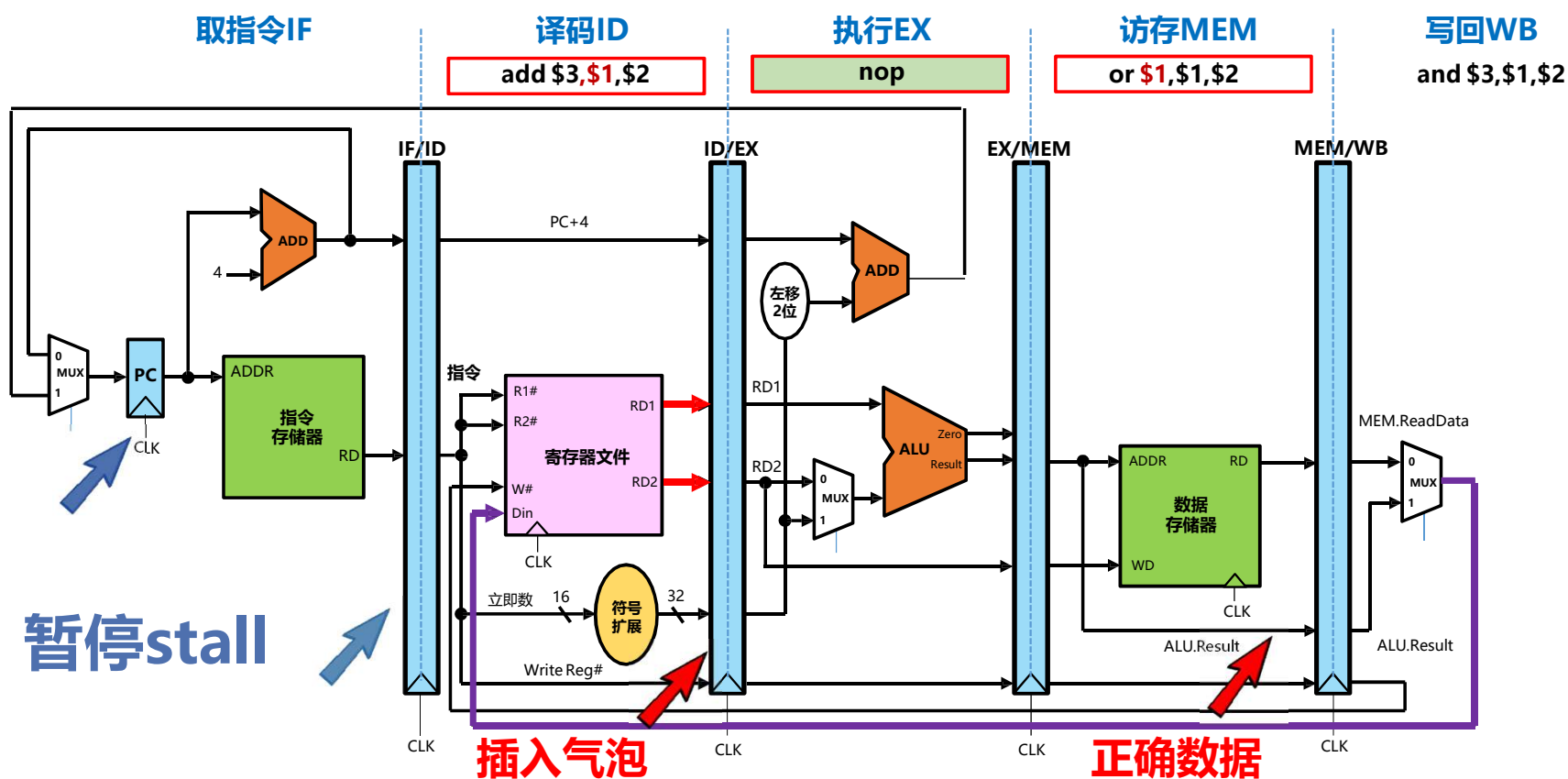


下一时刻相关变成与MEM段相关

# IF段与EX段数据相关

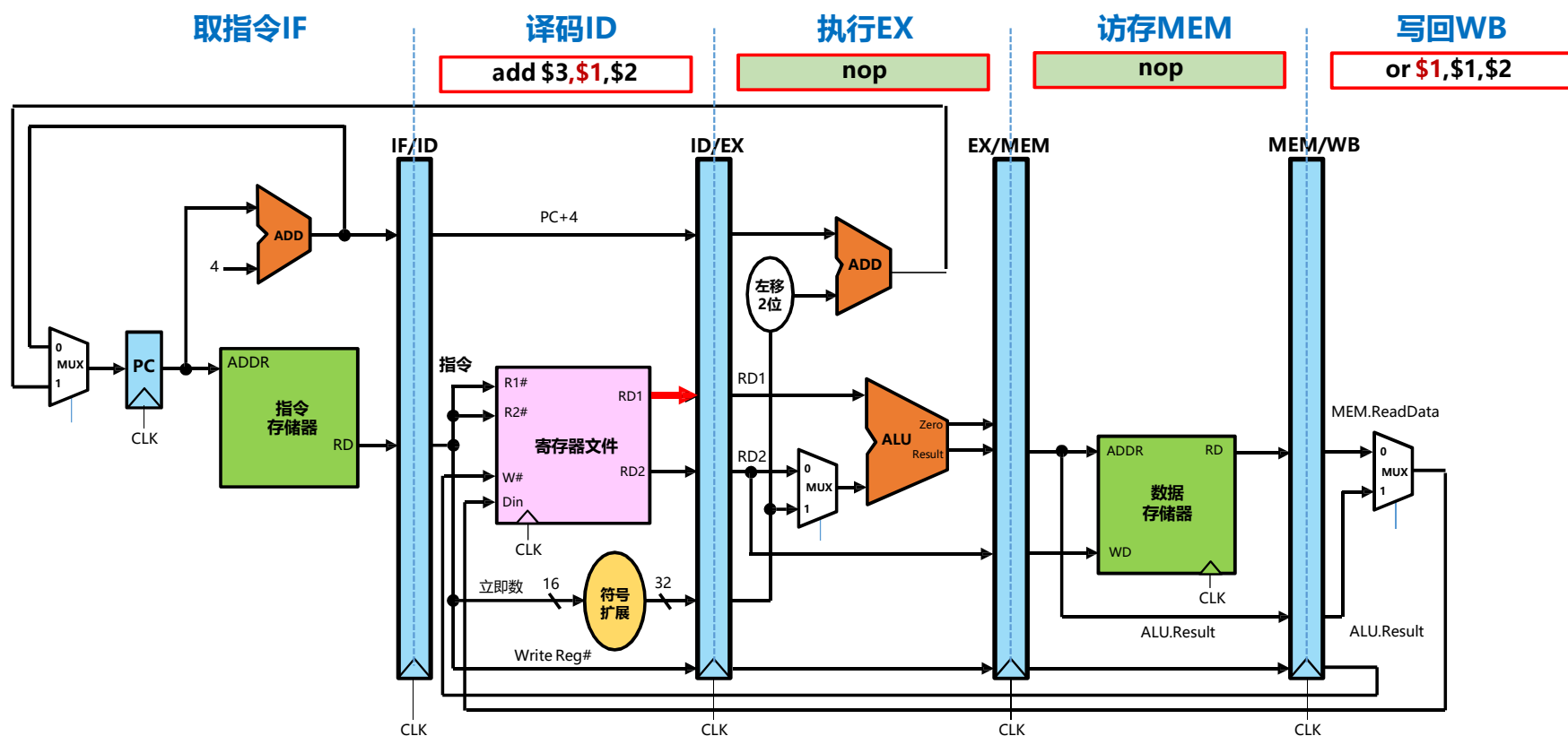

再下一时刻相关变成与WB段相关

# 数据相关流水线时空图

 

流水线暂停两个时钟周期



## 数据相关处理总结

### ■ ID段与WB段相关

- 寄存器文件先写后读（下跳沿写入）

### ■ ID段与EX、MEM段数据相关

- 在ID段增加数据相关检测逻辑
- IF段，ID段暂停，应该给出PC和ID/EX的阻塞信号stall（低电平有效，流水线停顿）
  - ◆ 控制PC写使能，IF/ID流水接口写使能
  - ◆ 需要增加IF/ID流水接口的写使能接口
- ID向EX段插入一个气泡（给出ID/EX接口同步清零信号）
- 下一时刻如果相关解除，暂停信号，气泡信号也自然解除

## 数据相关检测逻辑

### ■ 相关检测逻辑

□ ID段当前指令读寄存器与后续2条指令写寄存器相同

◆  $(ID.ReadReg\# == EX.WriteReg\#) \ \&\& \ (EX.RegWrite == 1)$

◆  $(ID.ReadReg\# == MEM.WriteReg\#) \ \&\& \ (MEM.RegWrite == 1)$

◆ 0号寄存器不考虑相关性

### ■ ID段包括0~2个源寄存器: $R_1, R_2$ 是否使用标识

□ R型指令

◆ 运算指令      2个源操作数       $R_1\# = rs, R_2\# = rt$

◆ syscall指令    2个源操作数       $R_1\# = \$v_0, R_2\# = \$a_0$

◆ Jr 指令      1个源操作数       $R_1\# = rs$

□ I型指令      1~2两个源操作数       $R_1\# = rs, R_2\# = rt$

### ■ 不同类型指令包含写入0~1个写入寄存器

## 数据相关处理实验

### ■ 实现数据相关检测逻辑

#### □ 构建源寄存器使用情况子电路

◆输入：OP, Funct, 输出：R<sub>1</sub>\_Used, R<sub>2</sub>\_Used, 控制器真值表生成

#### □ 构建数据相关检测逻辑子电路

◆输入：R<sub>1</sub>\_Used, R<sub>2</sub>\_Used, R<sub>1</sub>#, R<sub>2</sub>#, EX.WriteReg#, MEM.WriteReg#, RegWrite

◆输出：数据相关信号

### ■ 实现IF, ID段暂停逻辑

#### □ 利用数据相关信号控制对应部件写使能, 低电平有效

### ■ 实现EX段插入气泡逻辑

#### □ 利用数据相关信号控制ID/EX接口的同步清零信号

### ■ 测试联调